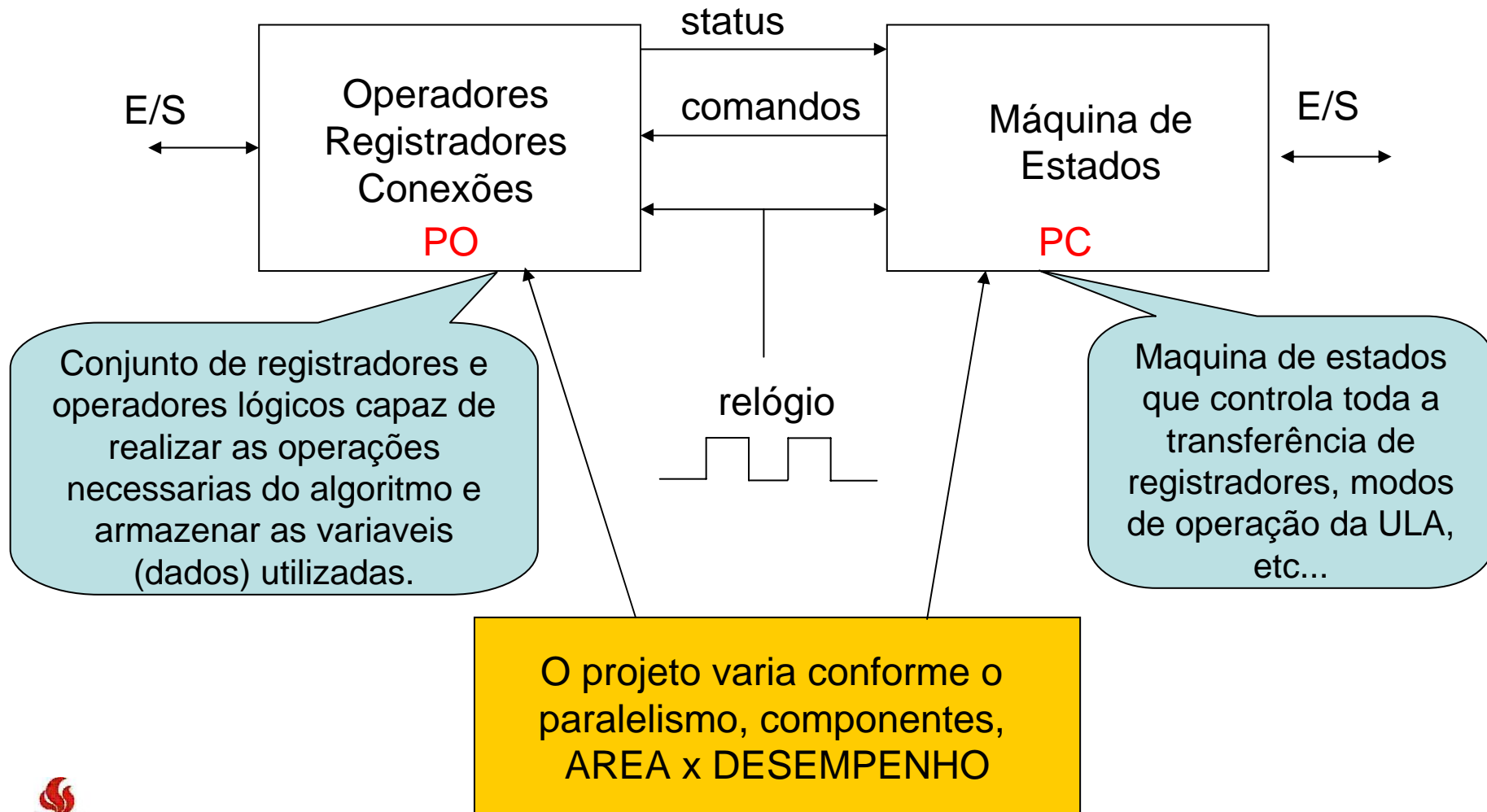


CMP - 238

- Serial x Paralelo
- Pipeline

Parte Operativa – Parte de Controle

Descrição a nível de transferencia entre registradores (RTL)



Exemplo 1

Projete um bloco de controle (represente na forma de diagrama de estados) que realize a seguinte operação no datapath a seguir:

$$S = A.X^2 + B.X + C$$

```
início: X <= novo valor  
      Start =1;  
      Wait until done=1  
      go to início;
```


Implementação PARALELA : cada operação tem o seu operador, ou seja, precisamos de 3 multiplicadores e 2 somadores.

Implementação SERIAL : um único operador para somar e multiplicar, ou seja, uma operação por ciclo de relógio, precisa ter registrador para armazenar os estados intermediários

Exemplo 1

VERSÃO SERIAL

$$S = A.X^2 + B.X + C$$

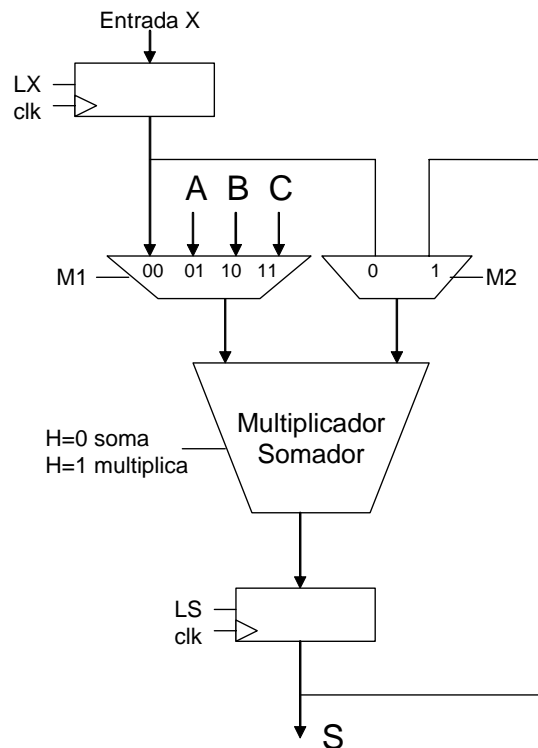


A parte operativa tem carater acumulativo, ou seja, multiplica ou soma e acumula no registrador da saída do operador lógico.

Modificamos a equação


$$S = X (A.X + B) + C$$

Assim, para calcular S temos A que multiplica por X que soma com B que multiplica por X e soma com C .

Exemplo 1

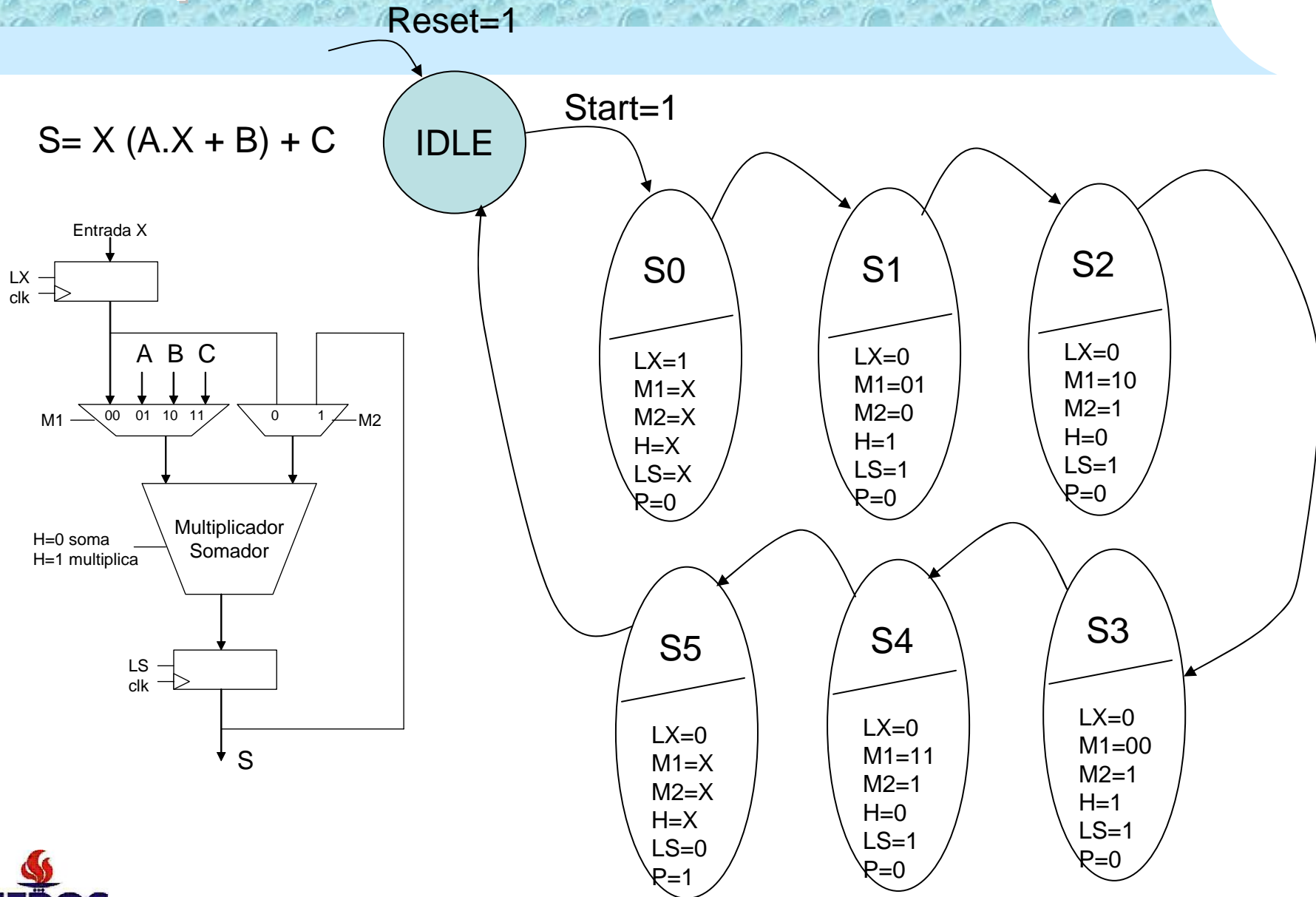


Exemplo 1

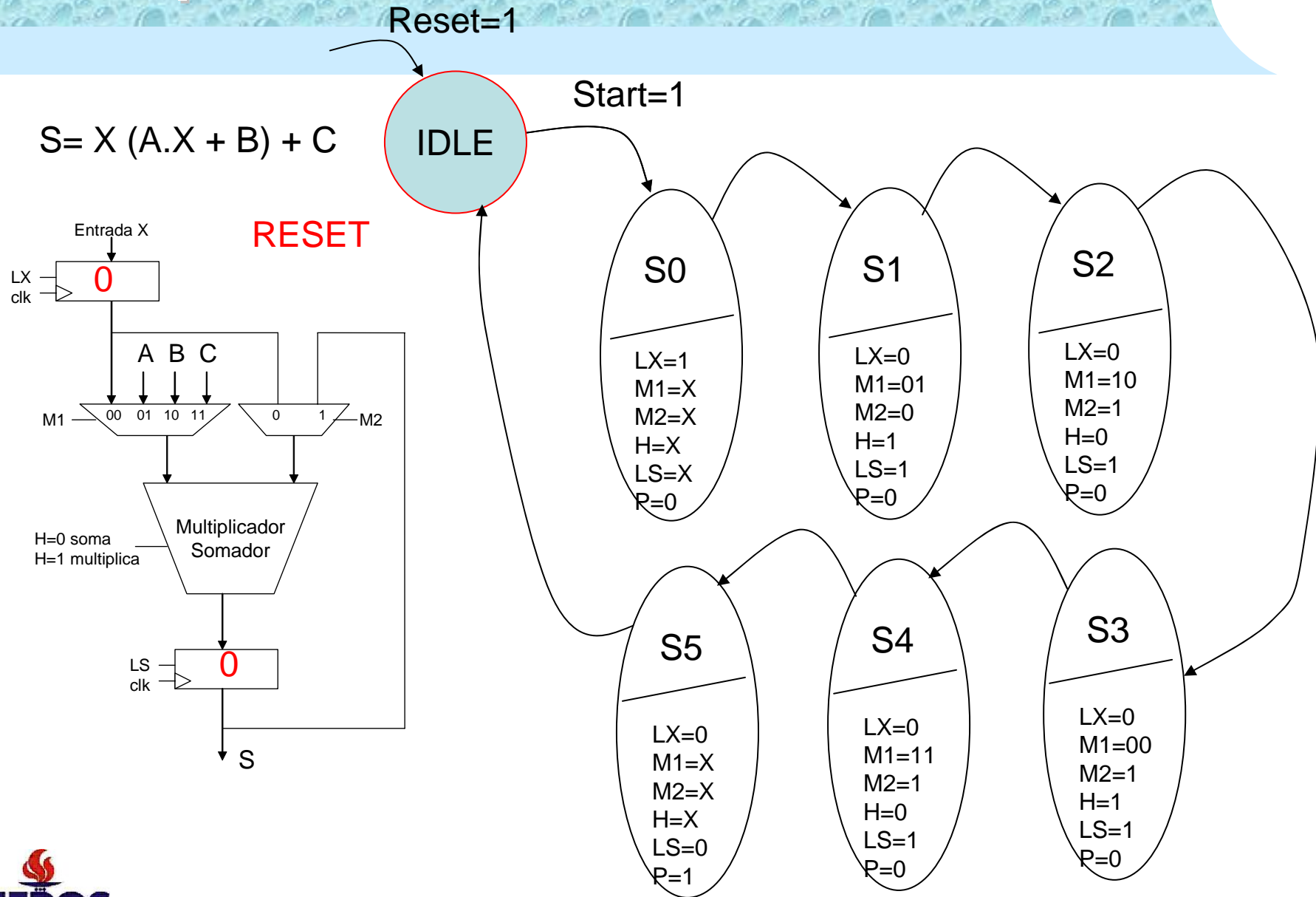


Exemplo 1

$$S = X(A.X + B) + C$$

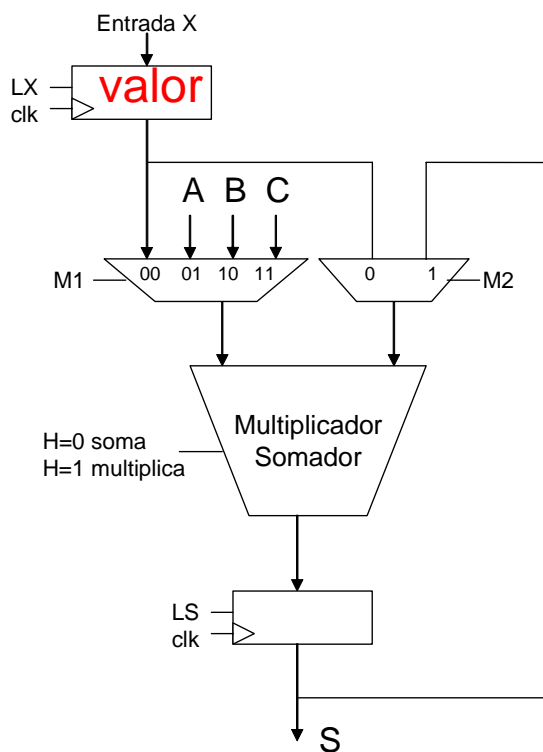


Start=1

 


Exemplo 1

$$S = X(A.X + B) + C$$

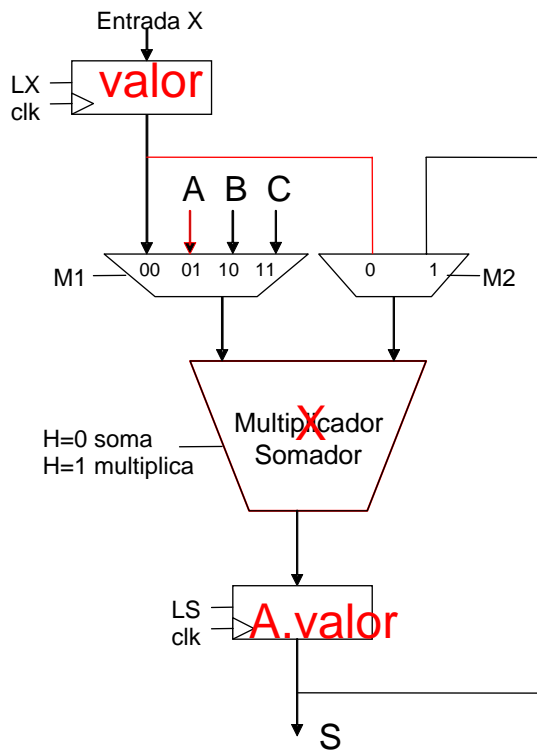


Start=1

 


Exemplo 1

$$S = X(A \cdot X + B) + C$$

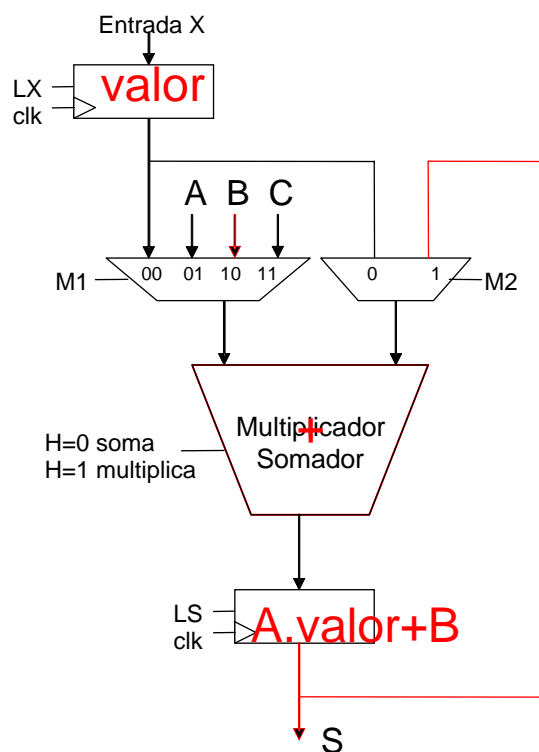


Start=1

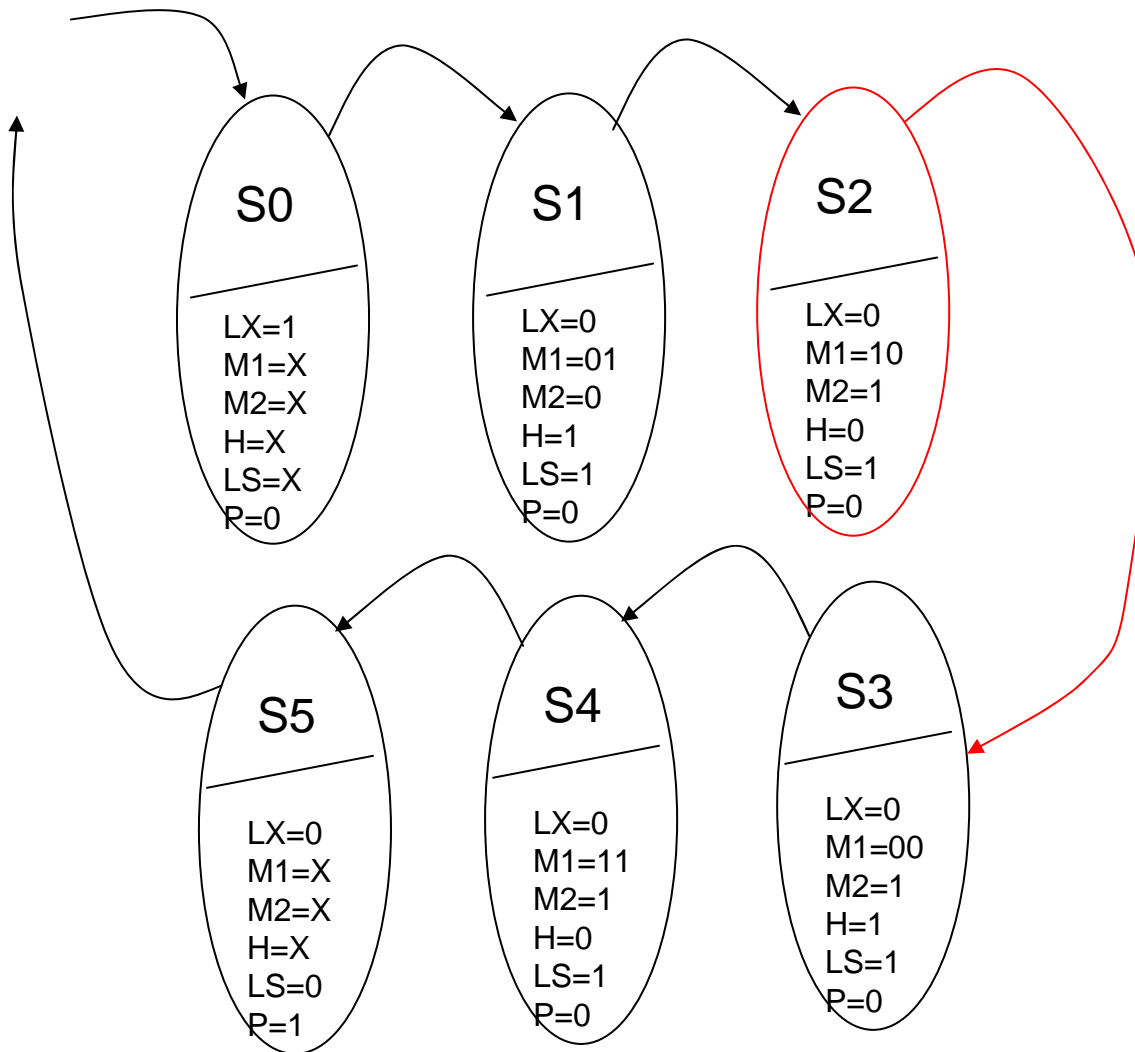


Exemplo 1

$$S = X(A.X + B) + C$$

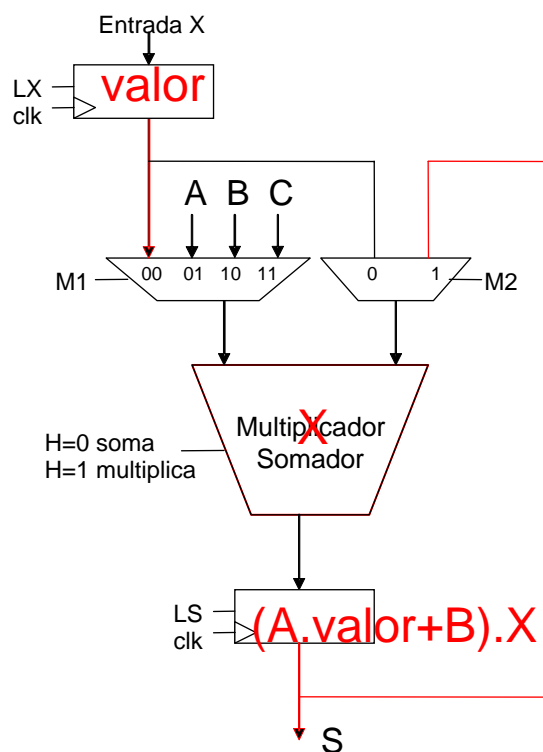


Start=1

 


Exemplo 1

$$S = X(A.X + B) + C$$

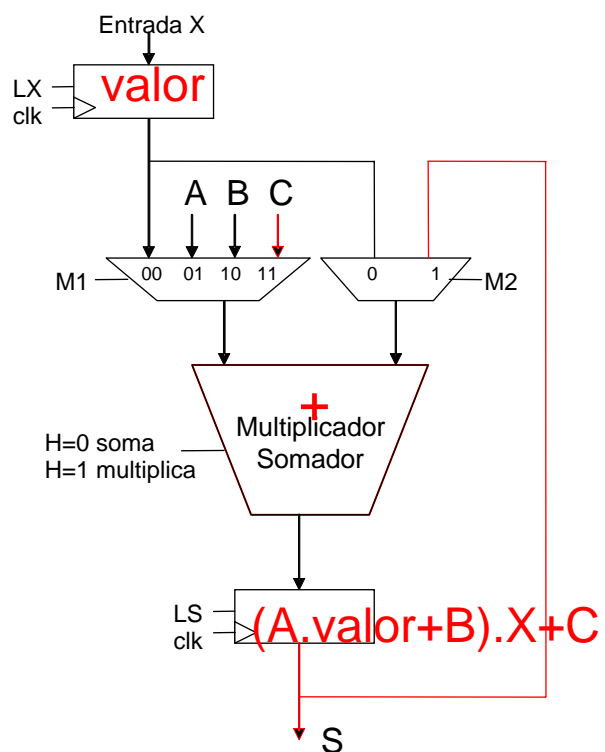


Start=1

 


Exemplo 1

$$S = X(A.X + B) + C$$

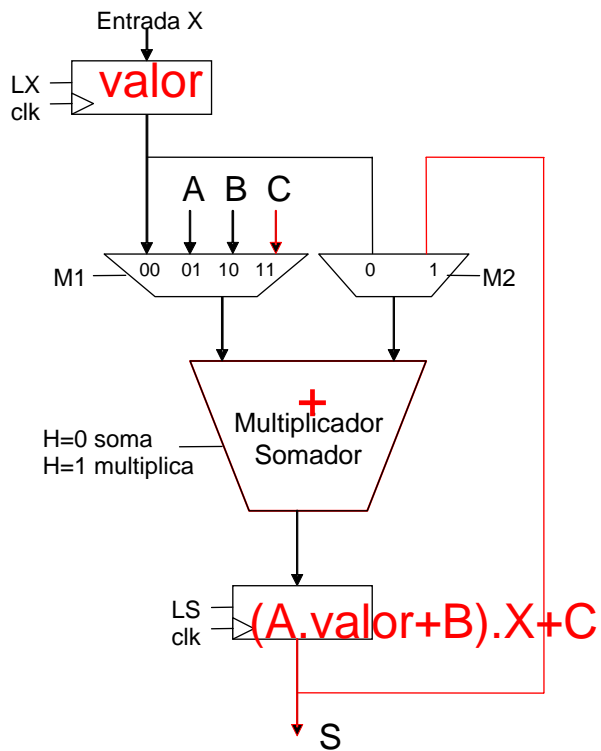

P=1 (FIM)

Start=1

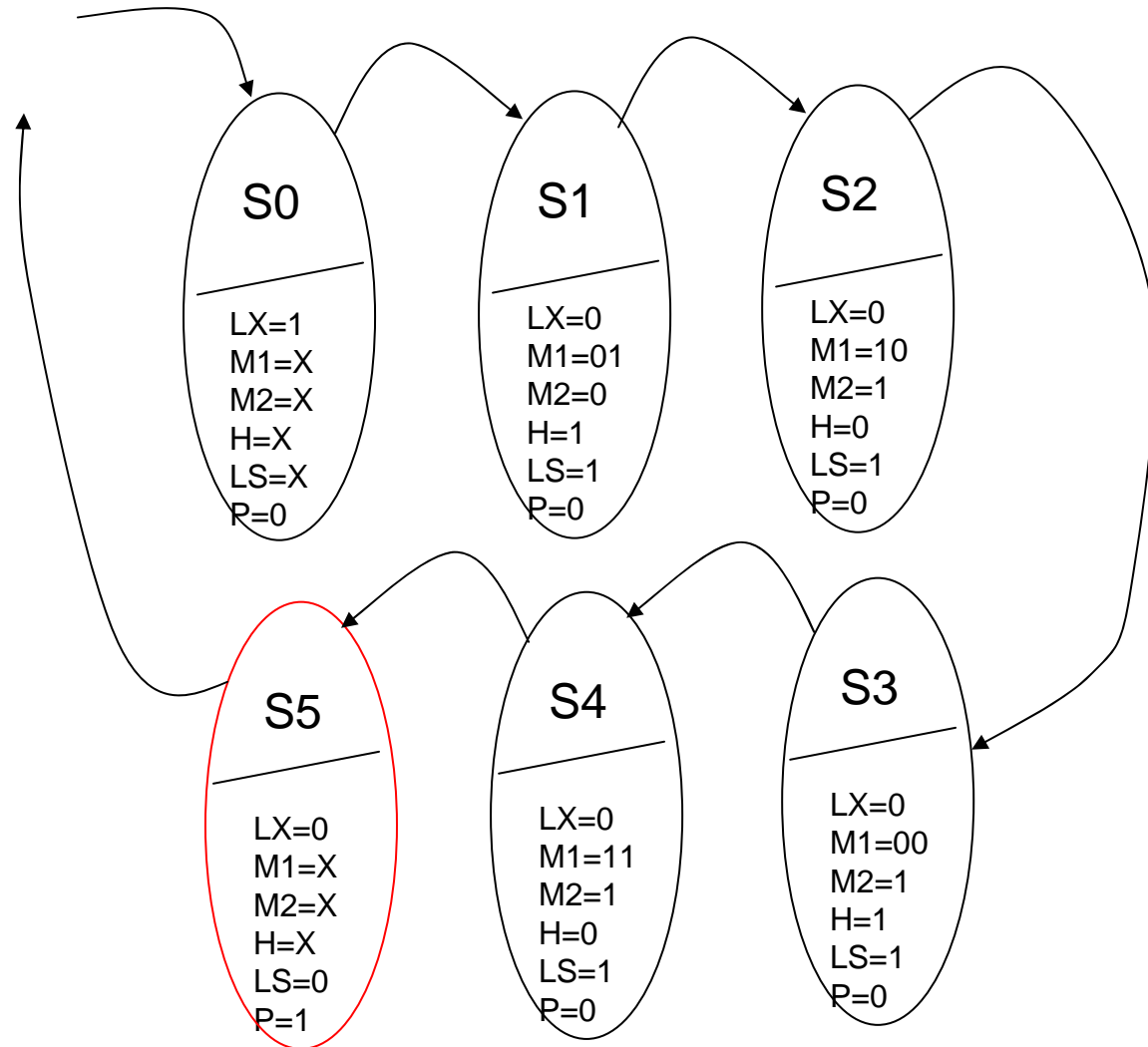


VHDL: Exemplo 1

RTL – VERSAO SERIAL

```
entity pc_funcao1 is
  Port ( reset : in STD_LOGIC;
        start : in STD_LOGIC;
        clk : in STD_LOGIC;
        LX : out STD_LOGIC;
        LS : out STD_LOGIC;
        M1 : out STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
        M2 : out STD_LOGIC;
        P : out STD_LOGIC;
        H : out STD_LOGIC);
end pc_funcao1;
```

```
architecture Behavioral of pc_funcao1 is
  type tstate is (idle, S0, S1, S2, S3, S4, S5);
  signal estado, prox_estado : tstate;
begin
```

```
process(reset, clk)
begin
  if (reset='1') then
    estado <= idle;
  elsif (clk'event and clk='1') then
    estado <= prox_estado;
  end if;
end process;
process(estado, start)
begin
  CASE estado IS
  WHEN idle => if start='1' then prox_estado <= S0; else prox_estado <= idle; end if;
    LX<= 'X'; M1<="XX"; M2 <= 'X'; H <= 'X'; LS <= 'X'; P<='0';
  WHEN S0 => prox_estado <= S1;
    LX<= '1'; M1<="XX"; M2 <= 'X'; H <= 'X'; LS <= 'X'; P<='0';
  WHEN S1 => prox_estado <= S2;
    LX<= '0'; M1<="01"; M2 <= '0'; H <= '1'; LS <= '1'; P<='0';
  WHEN S2 => prox_estado <= S3;
    LX<= '0'; M1<="10"; M2 <= '1'; H <= '0'; LS <= '1'; P<='0';
  WHEN S3 => prox_estado <= S4;
    LX<= '0'; M1<="00"; M2 <= '1'; H <= '1'; LS <= '1'; P<='0';
  WHEN S4 => prox_estado <= S5;
    LX<= '0'; M1<="11"; M2 <= '1'; H <= '0'; LS <= '1'; P<='0';
  WHEN S5 => prox_estado <= idle;
    LX<= '0'; M1<="XX"; M2 <= 'X'; H <= 'X'; LS <= '0'; P<='1';
  WHEN others => prox_estado <= idle;
    LX<= '0'; M1<="XX"; M2 <= 'X'; H <= 'X'; LS <= '0'; P<='0';
  END CASE;
end process;
```

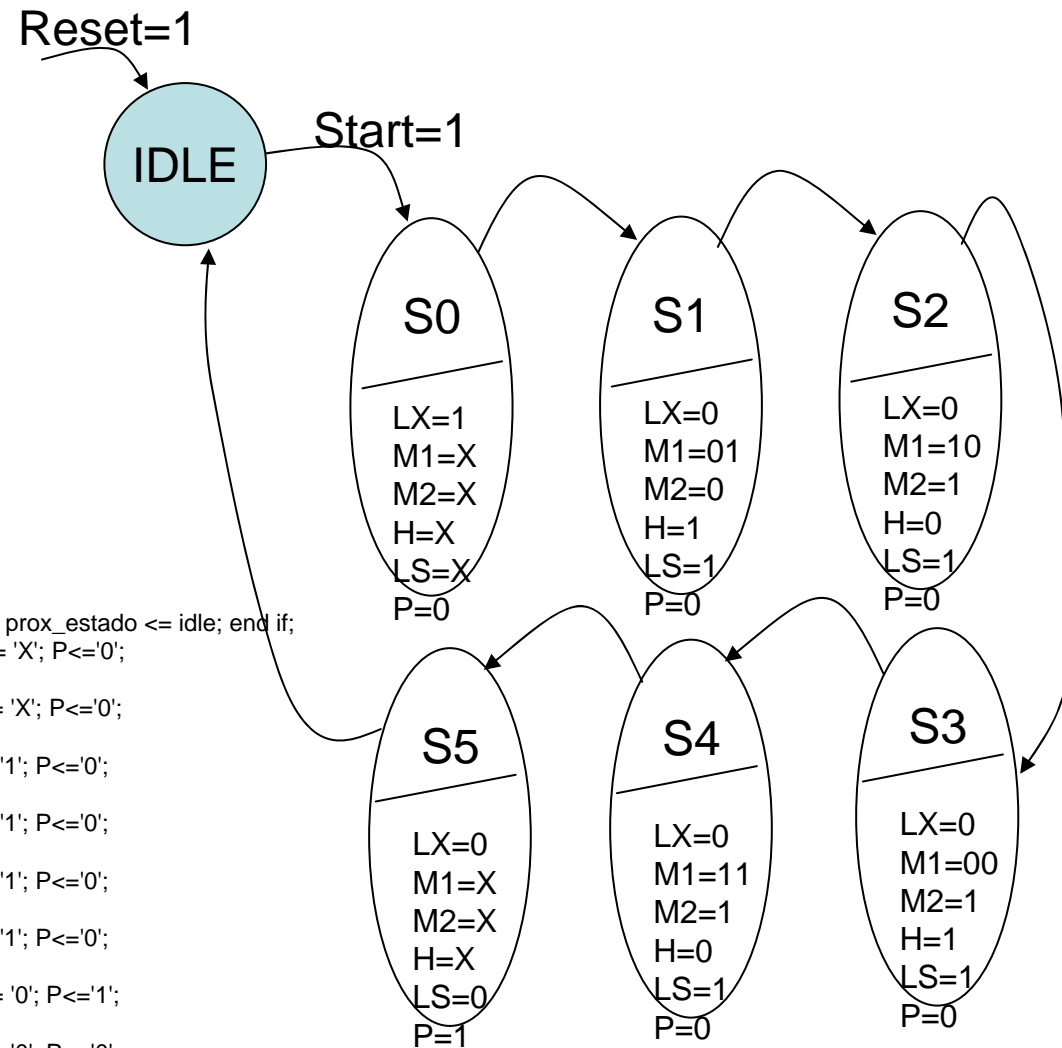

VHDL

RTL

```
entity PO_funcao1 is
  Port ( reset : in STD_LOGIC;
        clk : in STD_LOGIC;
        LX : in STD_LOGIC;
        M1 : in STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
        M2 : in STD_LOGIC;
        LS : in STD_LOGIC;
        H : in STD_LOGIC;
        dado : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
        A : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
        B : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
        C : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
        Saida_funcao : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));
end PO_funcao1;
```

```
architecture Behavioral of PO_funcao1 is
  signal dado_16, A_16, B_16, C_16, ula, mux1, mux2, regx, regs : std_logic_vector(15 downto 0);
begin
```

```
  process(clk, reset)
  begin
    if reset='1' then
      regx <= "0000000000000000";
    elsif (clk'event and clk='1') then
      if LX='1' then regx <= dado_16;
      else regx <= regx;
      end if; end if;
    end process;
```

```
  process(clk, reset)
  begin
    if reset='1' then
      regs <= "0000000000000000";
    elsif (clk'event and clk='1') then
      if LS='1' then regs <= ula;
      else regs <= regs;
      end if; end if;
    end process;
```


```
  process(mux1, mux2, H)
  begin
    if H='0' then ula <= mux1 + mux2;
    else ula <= mux1 * mux2;
    end if;
  end process;
```

```
  process(A_16, B_16, C_16, regx, M1)
  begin
    CASE M1 IS
      WHEN "00" => mux1 <= regx;
      WHEN "01" => mux1 <= A_16;
      WHEN "10" => mux1 <= B_16;
      WHEN others => mux1 <= C_16;
    END CASE;
  end process;
```

```
  process(regx, regs, M2)
  begin
    if M2='1' then mux2 <= regs;
    else mux2 <= regx;
    end if;
  end process;
```

```
  saida_funcao <= regs;
  A_16 <= "00000000"&A;
  B_16 <= "00000000"&B;
  C_16 <= "00000000"&C;
  dado_16 <= "00000000"&dado;
end Behavioral;
```


Implementação SERIAL

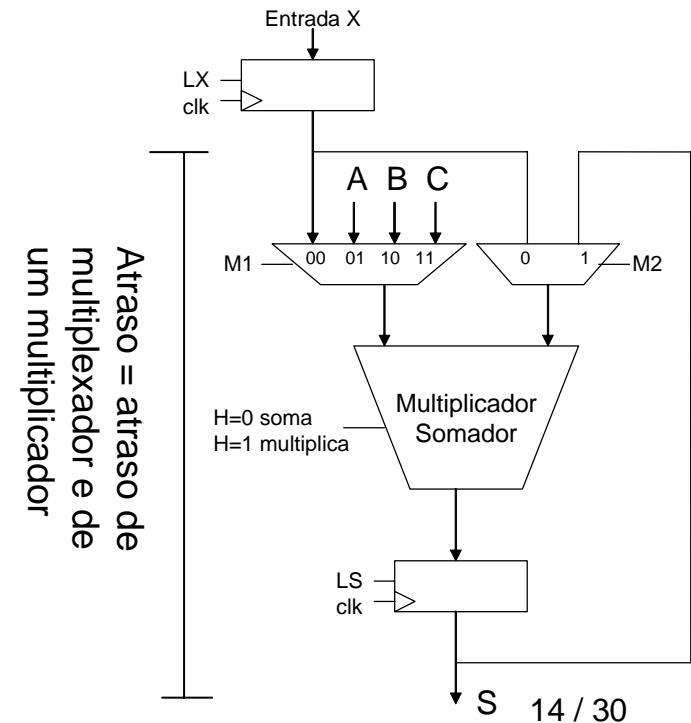

Parte Operativa

XC2v80 (VirtexII)

Aula

 

Alocação de recursos:

Processamento serial


Somador/subtrator

Multiplicador

Parte de Controle

XC2v80 (VirtexII)

Estados: Idle, S0, S1, S2, S3, S4, S5

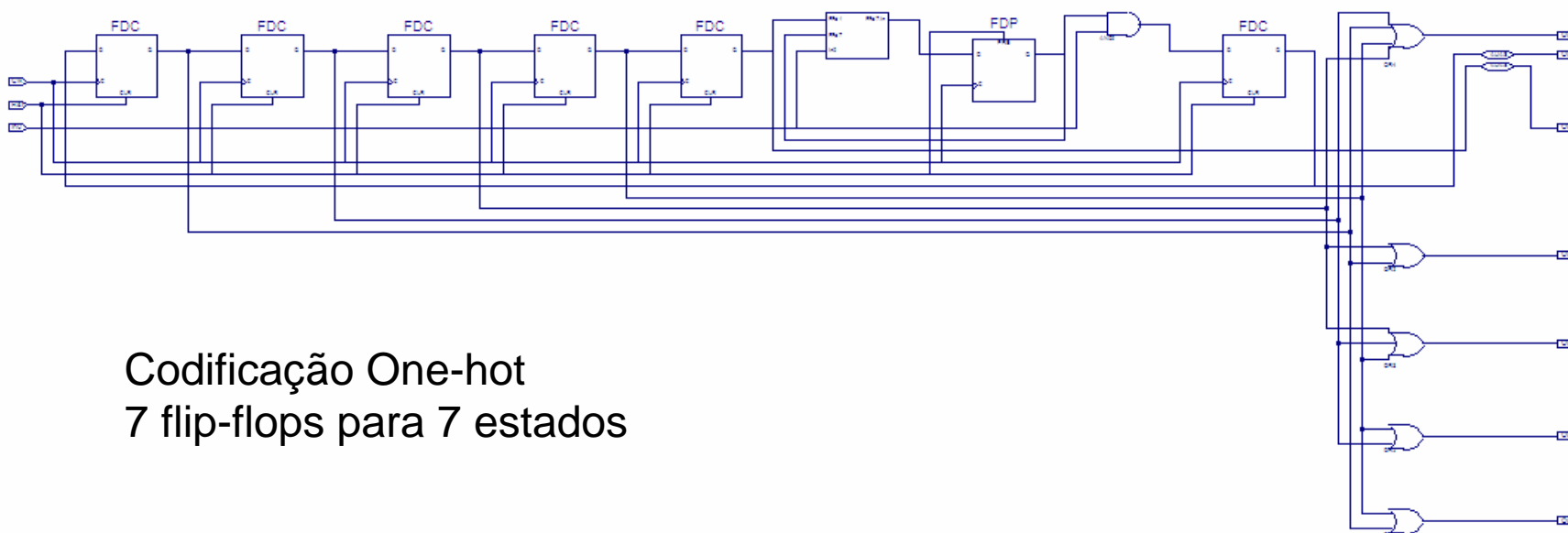

Codificação One-hot
7 flip-flops para 7 estados


Período mínimo de clk = 2ns

Descrição em VHDL: Exemplo 1


VERSÃO PURAMENTE COMBINACIONAL

- Paralelismo máximo

$$S = A.X^2 + B.X + C$$

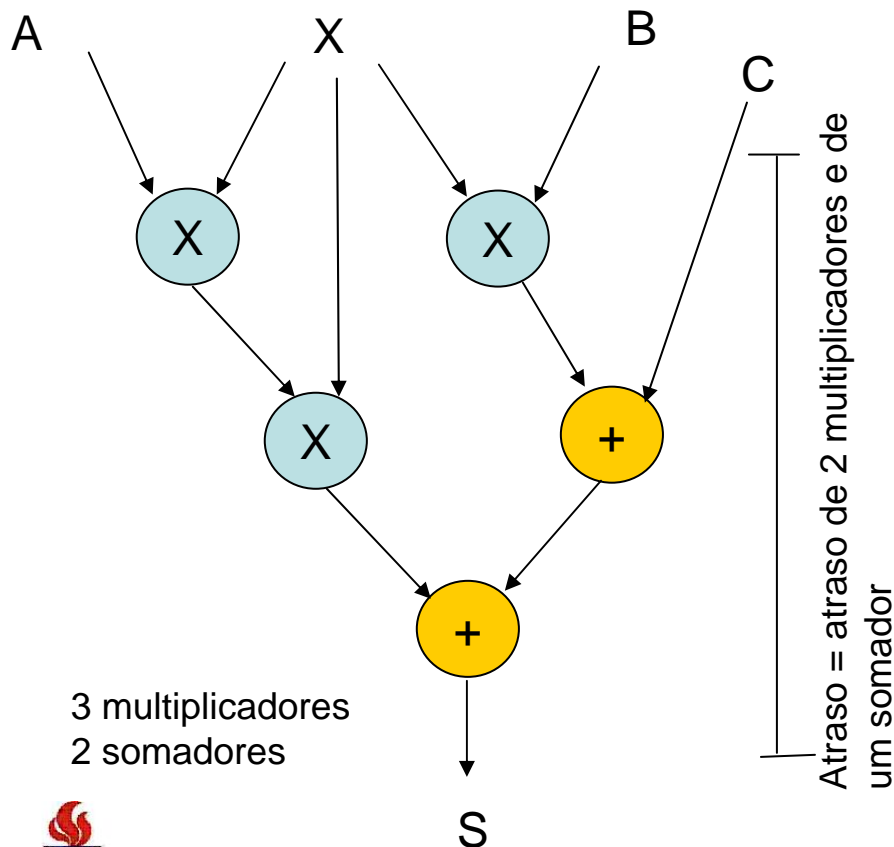

$$S = X.(A.X + B) + C$$

 

```
entity funcao1_comb is
  Port ( dado : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
        clk : in STD_LOGIC;
        reset : in STD_LOGIC;
        start : in STD_LOGIC;
        a : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
        b : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
        c : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
        saida_funcao : out STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0));
end funcao1_comb;
```

```
architecture Behavioral of funcao1_comb is
```

```
  signal dado_16, A_16, B_16, C_16, regx, regs : std_logic_vector(15 downto 0);
```

```
  begin
```


```
  saida_funcao <= regs;
  A_16 <= "00000000"&A;
  B_16 <= "00000000"&B;
  C_16 <= "00000000"&C;
  dado_16 <= "00000000"&dado;
```

```
  process(clk, reset)
  begin
    if reset='1' then
      regx <= "0000000000000000";
    elsif (clk'event and clk='1') then
      if start = '1' then
        regx <= dado_16;
      else regx <= regx;
      end if; end if;
    end process;
```

```
  process(clk, reset)
  begin
    if reset='1' then
      regs <= "0000000000000000";
    elsif (clk'event and clk='1') then
      if start='0' then
        regs <= (((A_16 * regx) + B_16) * regx) + C_16;
      else
        regs <= regs;
      end if;
    end if;
  end process;
```

```
end Behavioral;
```

$$S = X.(A.X + B) + C$$

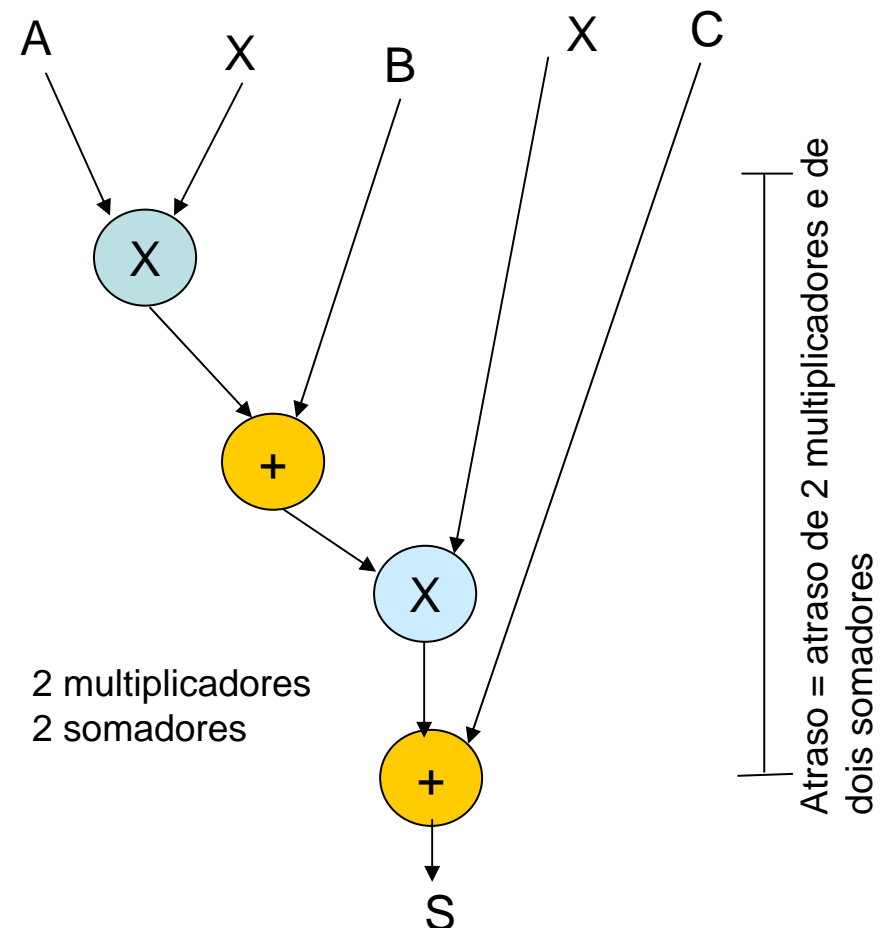

Descrição em VHDL: Exemplo 1

RTL – versão 2

```

entity funcao1_altonivel is
  Port ( reset : in STD_LOGIC;
        clk : in STD_LOGIC;
        start : in std_logic;
        dado : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
        A, B, C : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
        saida_funcao : out STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0));
end funcao1_altonivel;

architecture Behavioral of funcao1_altonivel is

  signal dado_16, A_16, B_16, C_16, regx, regs : std_logic_vector(15 downto 0);
  signal cont : std_logic_vector(1 downto 0);
  begin

  saida_funcao <= regs;
  A_16 <= "00000000"&A;
  B_16 <= "00000000"&B;
  C_16 <= "00000000"&C;
  dado_16 <= "00000000"&dado;

  process(clk, reset)
  begin
    if reset='1' then
      regx <= "0000000000000000";
    elsif (clk'event and clk='1') then
      if start = '1' then
        regx <= dado_16;
      else
        regx <= regx;
      end if;
    end if;
  end process;

```

```

process(reset, clk)
begin
  if (reset='1' or start='1') then
    cont <= "00";
  elsif clk'event and clk='1' then
    if start='0' then
      cont <= cont +1;
    end if;
  end if;
end process;


process(clk, reset)
begin
  if reset='1' then
    regs <= "0000000000000000";
  elsif (clk'event and clk='1') then
    if start='0' then
      CASE CONT IS
        WHEN "01" => regs <= A_16 * regx;
        WHEN "10" => regs <= regs + B_16;
        WHEN "11" => regs <= regs * regx;
        WHEN others => regs <= regs + C_16;
      END CASE;
    else
      regs <= regs;
    end if;
  end if;
end process;

end Behavioral;

```

Descrição em VHDL: Exemplo 1

RTL – versão 2

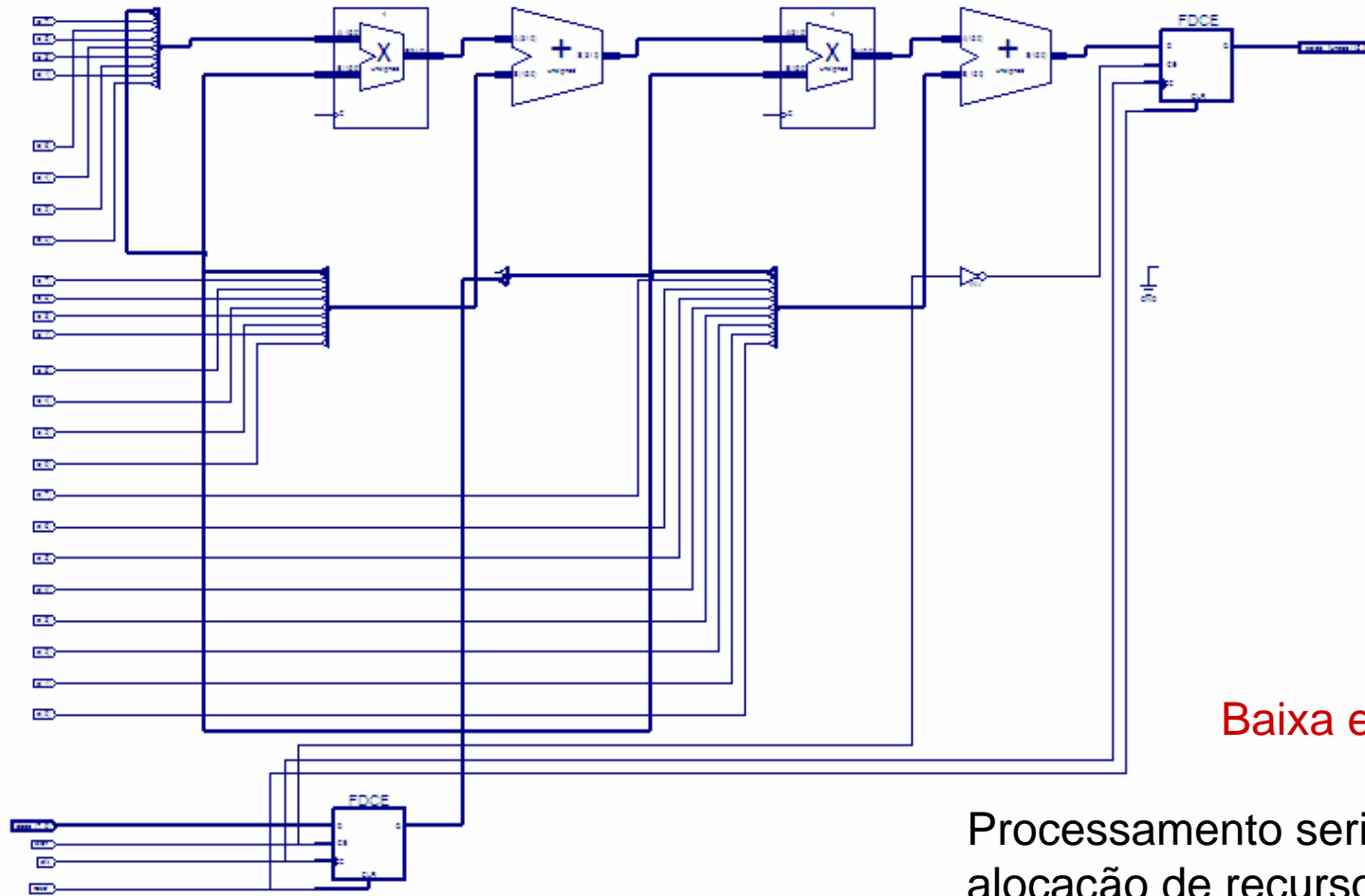

Baixa eficiência

Processamento serial mas
alocação de recursos
paralelo

Comparação de área e desempenho


XC2v80 (VirtexII)

Versão RTL (serial)


PC => 7 LUTS e 7 Flip-flops

PO => 78 LUTs e 24 flip-flops e 1 MULT18x18

=> periodo mínimo 6.8ns

 

Freq.

 


Resposta lenta

6x 6.8ns=40ns


Versão COMB e paralela

=> 30 LUTS, 24 flip-flops e 2 MULT18x18

=> periodo mínimo 12.4 ns

 

Freq.

 

Resposta rápida

12.4ns

Devido ao caminho crítico
E ao paralelismo x serial

Exemplo 2

Implementar um hardware para realizar as seguintes operações:

$$F(x) = (A \cdot x^2 + B)/4 + C$$

```
inicio: X <= novo valor  
Start =1;  
Wait until done=1  
go to inicio;
```



Máximo desempenho
(comprometimento em área)




Mínima área
(comprometimento em desempenho)

Aumentando mais o desempenho


- The register-to-register delay is usually the delay path that sets the maximum clock rate
- From a design point of view, can only affect the combinational logic between the registers
 - Need to shorten the maximum combinational delay path
 - Setup/Hold time of registers are fixed
- Can shorten the delay by placing a register in the combinational logic to break longest delay path
 - This technique is called *pipelining*
 - Adds *latency* to the output (the number of clocks between an input value and its corresponding output result)

Registered Datapath

 


$$\text{Clk Freq} = 1 / (\text{Tclk2q} + \text{Tpd} + \text{Tsu})$$

$$\text{Latency} = 1 \text{ clk}$$

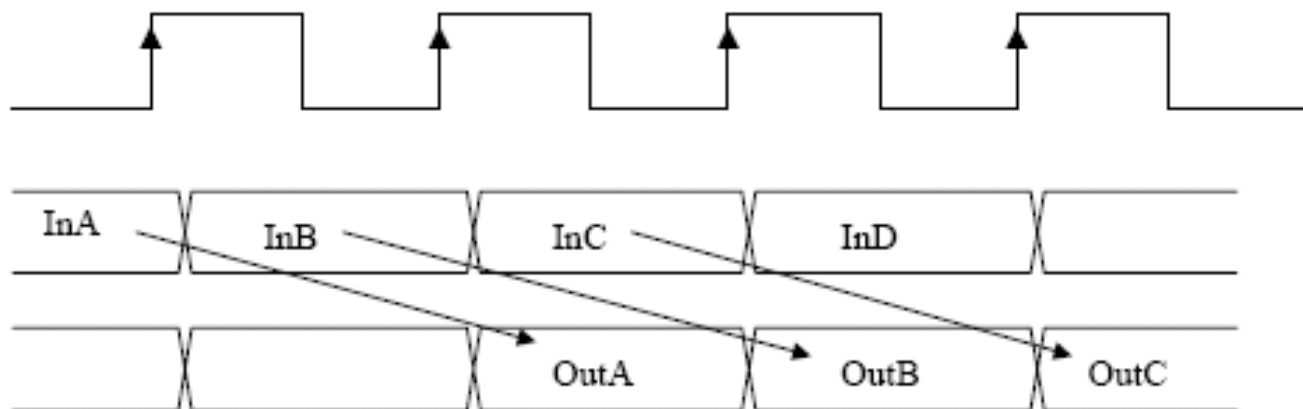


Add a pipeline stage

 

$$\text{Clk Freq} = 1 / (\text{Tclk2q} + \text{Tpd}/2 + \text{Tsu})$$

$$\text{Latency} = 2 \text{ clks}$$

 

Initiation Rate - Rate at which new input values are accepted after first output value


- Rate at which new computations are initiated
- Maximum initiation rate = 1

Latency

- Number of clock cycles between input value and output value
- Adding pipeline stages always increases latency

At some point, adding more pipeline stages does not increase clock frequency because T_{clk2q} and T_{su} dominate delay.

Pipeline Example

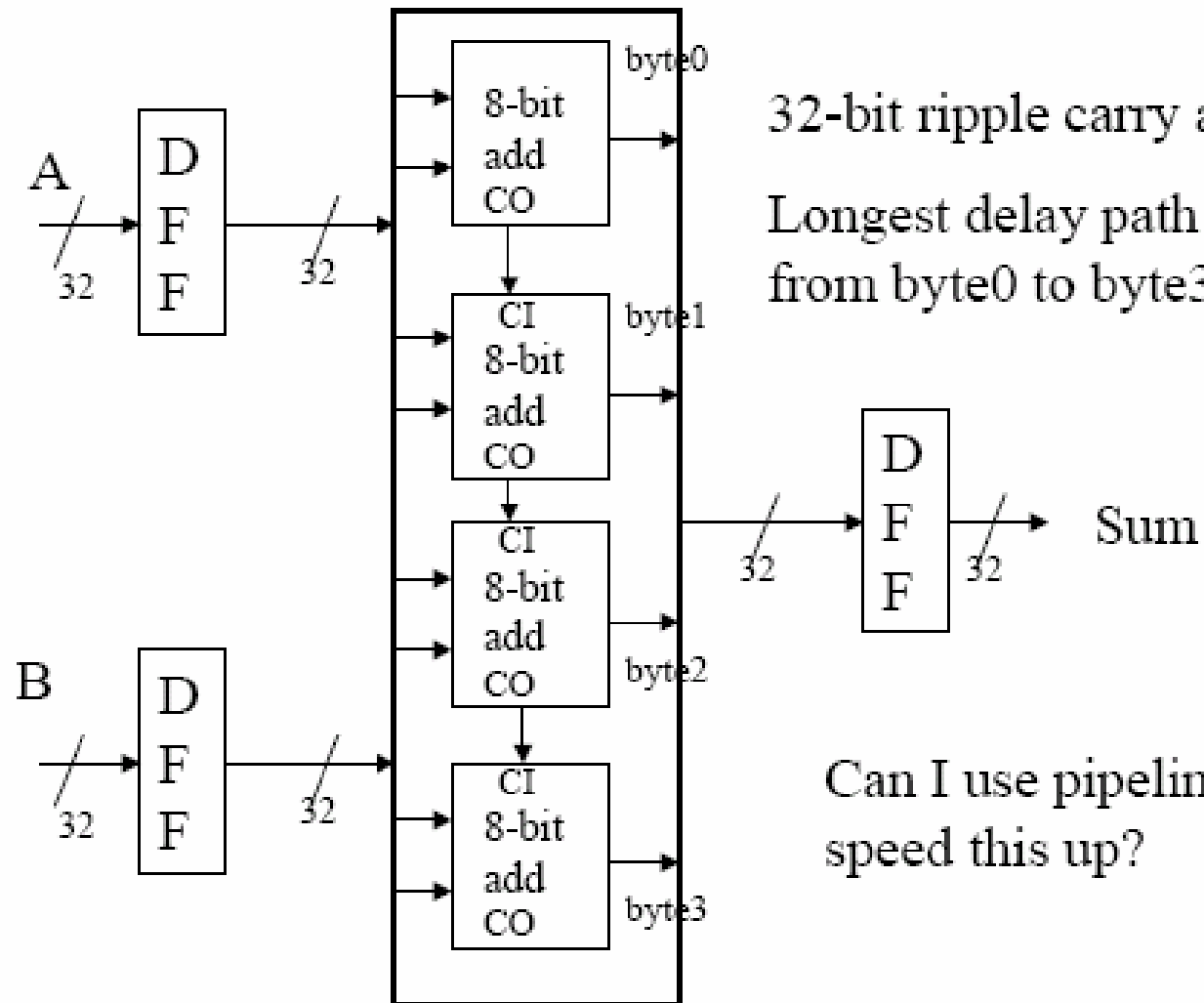


32-bit ripple carry adder.

Longest delay path in carry chain
from byte0 to byte3

Can I use pipelining to
speed this up?

BR 1/99

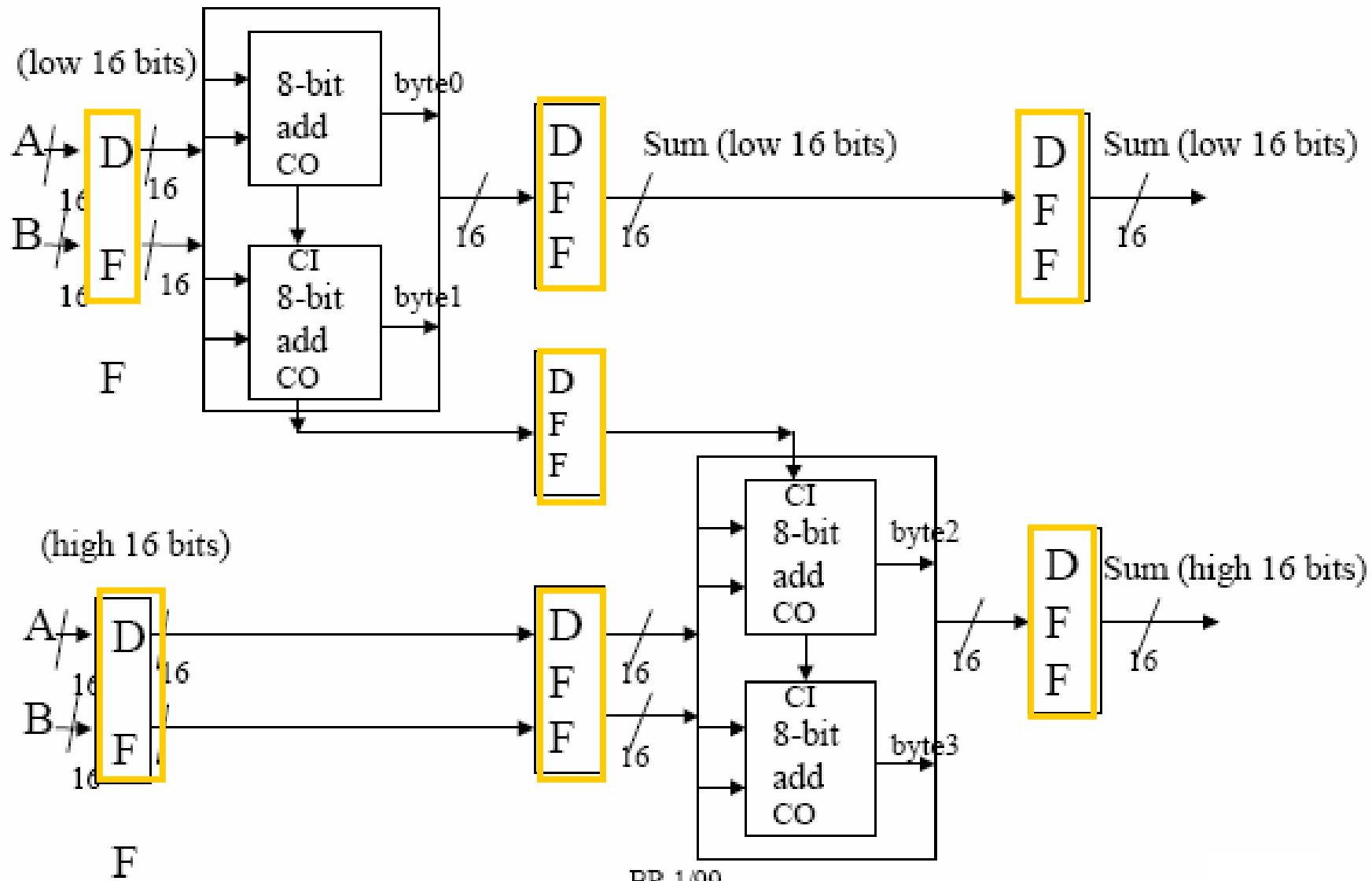Insert pipeline stage between byte1 and byte2.



BR 1/99

- Note that the pipeline stage broke the carry chain into two equal paths
- Each pipeline stage should have approximately the same combinational delay
- Clock speed will be set by the delay of the slowest pipeline stage

- If I inserted 2 pipeline stages, I would need to break the carry chain delay into equal thirds
- Could insert a pipeline stage between each BIT in order to get maximum clock speed
 - Called '*bit pipelining*'

Latency tolerance


- Latency tolerance is dependent upon each application
- Frequent flushing of a pipeline (discarding partial results within the pipeline and restarting the pipeline with a new value) wastes time and makes an application latency intolerant.
- Flushing of a pipeline introduces clock cycles in which the results coming out of the pipeline are ignored -- these are wasted clock cycles.
- High Latency tolerance means that you can have many pipeline stages, whatever the number you need to meet the clock rate specification.

Two Examples

- Graphics hardware for processing pixels is extremely latency tolerant - not unusual to find pipelines that have 10's of stages.
 - Graphics pipelines are never flushed
 - High clock rate is EXTREMELY important because of large number of pixels (> 1 Million) that have to be supplied every screen, at > 30 updates per second
- Microprocessor instruction pipelines are not very latency tolerant - most CPU pipelines are only about 5-10 stages.
 - Branch instructions can cause pipeline to be flushed.
 - By the time you determine direction of branch, may have started processing instructions that should not be in the pipeline. These are flushed and the pipeline restarted.


Datapath Pipeline

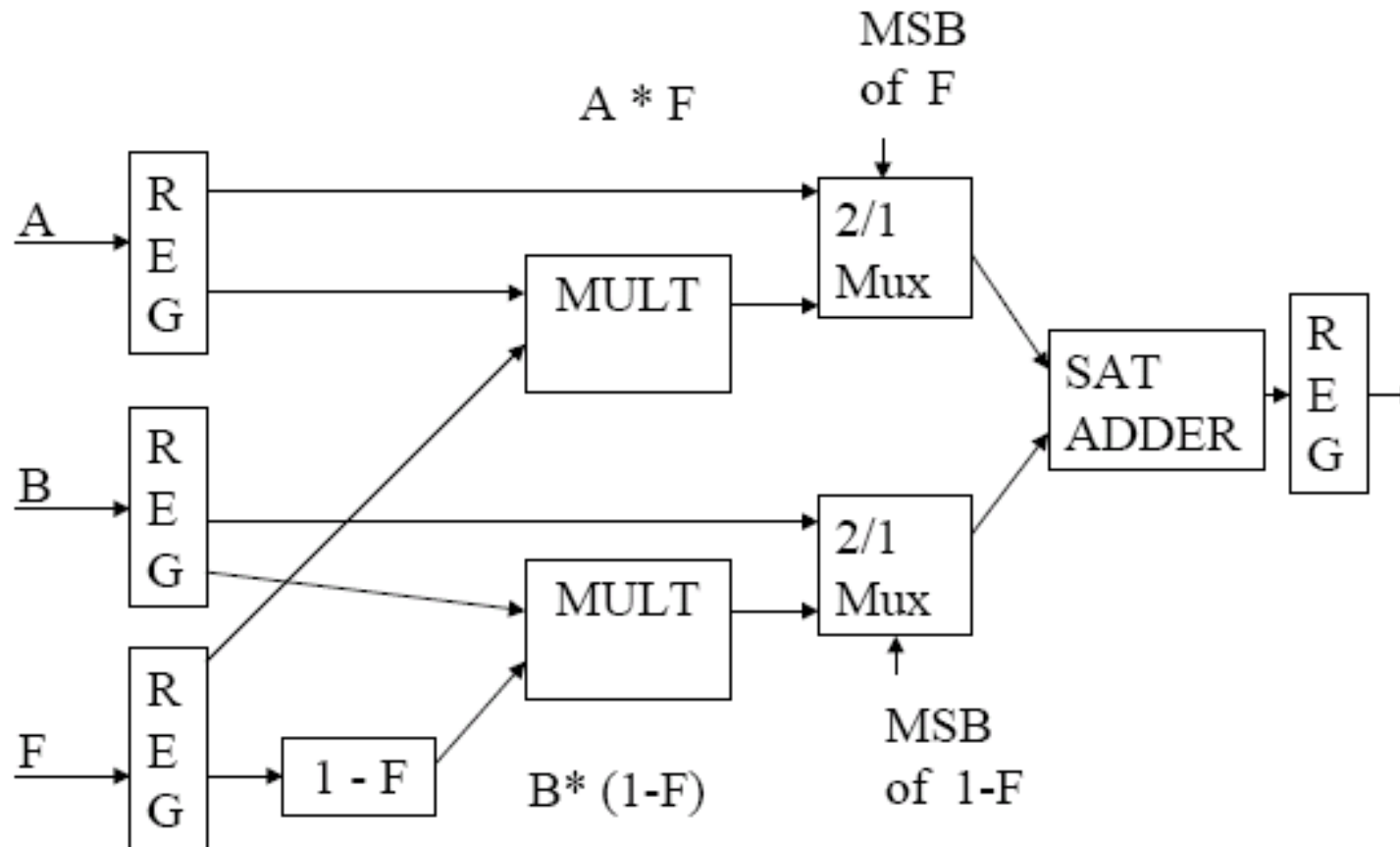BLEND Datapath without Pipelining. MULT is combinational.





BR 1/99

 Correct the latency mismatch by adding DFFs in other path as well. May have to break delay paths in other places or add additional pipeline stages to LPM_mult to meet clock frequency target. Control lines (like MUX control line), must be pipelined also.





Exemplo de Scheduling ALAP

Control/Data Flow Graph (CDFG)

  



Exemplo de Scheduling ALAP

Control/Data Flow Graph (CDFG)

  



Exemplo de Scheduling ASAP

Control/Data Flow Graph (CDFG)

  


Exemplo de Scheduling ASAP


Control/Data Flow Graph (CDFG)

  


Scheduling Avançado

 

(a) No chaining or multicycling

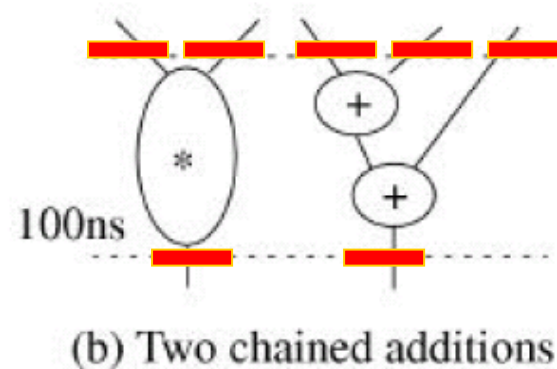

(b) Two chained additions

 

(c) A multicycle multiplication


Algoritmo:

```
int diffeq(int x, int y, int u, int dx, int a) {  
    int x1, u1, y1;  
    while ( x < a ) {  
        x1 = x + dx;  
        u1 = u - (3 * x * u * dx) - (3 * y * dx);  
        y1 = y + u * dx;  
        x = x1;  
        u = u1;  
        y = y1;  
    }  
    return y;  
}
```

a é uma constante

Pseudo-código e dependência de dados
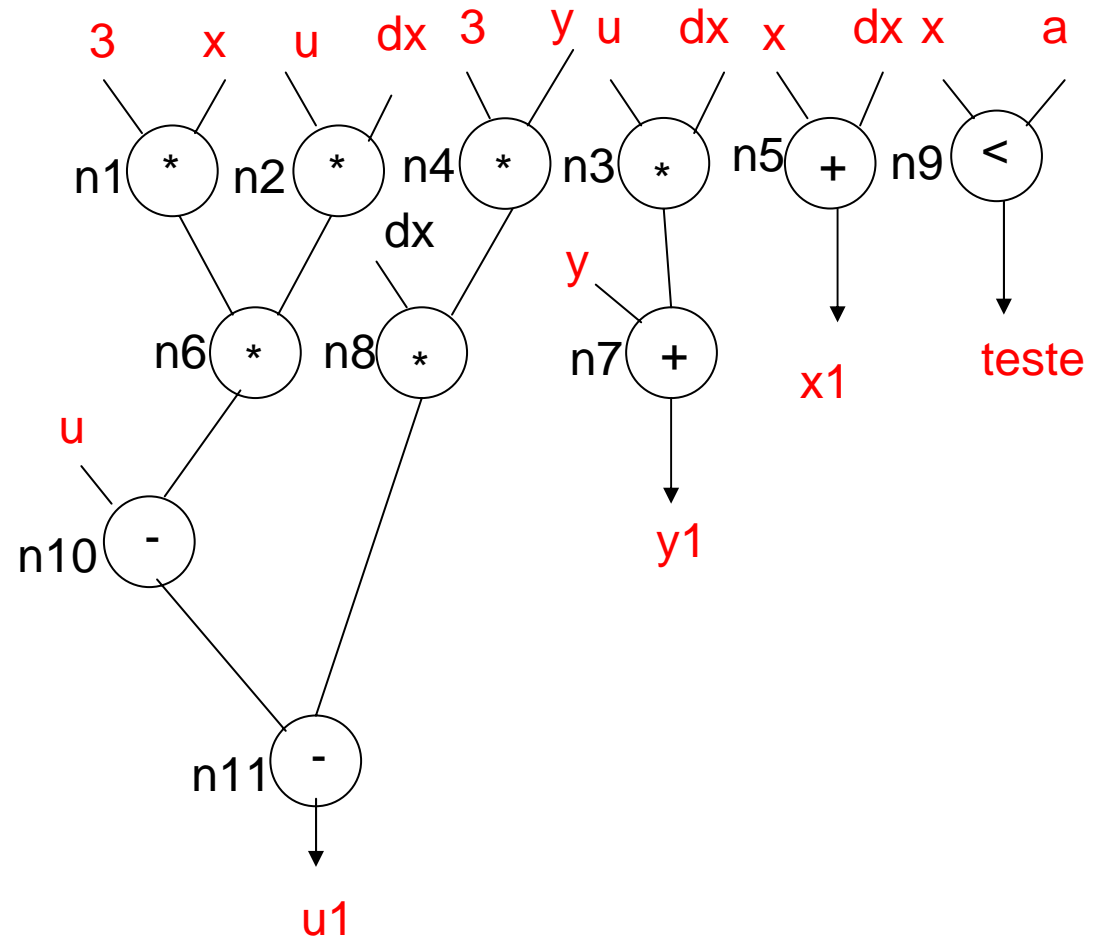
```
Enquanto (x<a){  
  x1= x +dx;  
  u1= u - 3*x*u*dx - 3*y*dx;  
  y1= y + u*dx;  
  x = x1;  
  y = y1;  
  u = u1;  
}
```



Paralelismo inerente ao processo da aplicação

Análise de Recursos de Hardware

- Depende do paralelismo implementado:
 - Implementação puramente combinacional
 - Implementação sequencial (certo número de ciclos de relógio para completar o algoritmo) - Escalonamento
 - Inserção de pipeline no fluxo sequencial de operação.

```
Enquanto (x<a){  
    x1= x +dx;  
    u1= u - 3*x*u*dx - 3*y*dx;  
    y1= y + u*dx;  
    x = x1;  
    y = y1;  
    u = u1;  
}
```

Paralelismo dos Operadores


Puramente Combinacional

- Definir a quantidade de hardware necessária para a execução da aplicação.

Opção 1:

Tudo combinacional

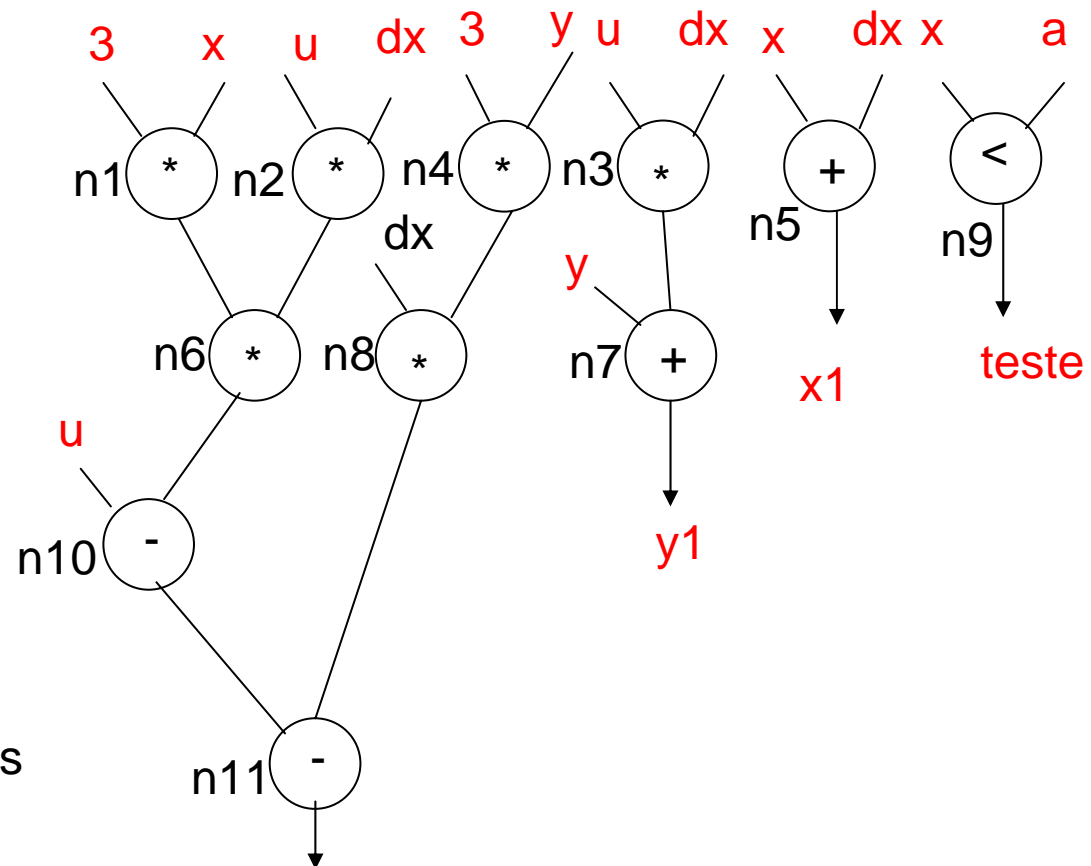- 6 multiplicadores
- 2 somadores
- 3 subtratores
- 1 comparador



Atraso caminho crítico:

2 multiplicadores + 2 subtratores

$$\begin{aligned} \text{Ex: } & 100\text{ns} + 100\text{ns} + 30\text{ns} + 30\text{ns} \\ & = 260\text{ ns} \end{aligned}$$


Paralelismo dos Operadores

Sequencial (sem limite de recursos)

```

enquanto (x<a){
  x1= x +dx;
  u1= u - 3*x*u*dx - 3*y*dx;
  y1= y + u*dx;
  x = x1;
  y = y1;
  u = u1;
}
    
```

Opção 2:
Execução por estados!!!

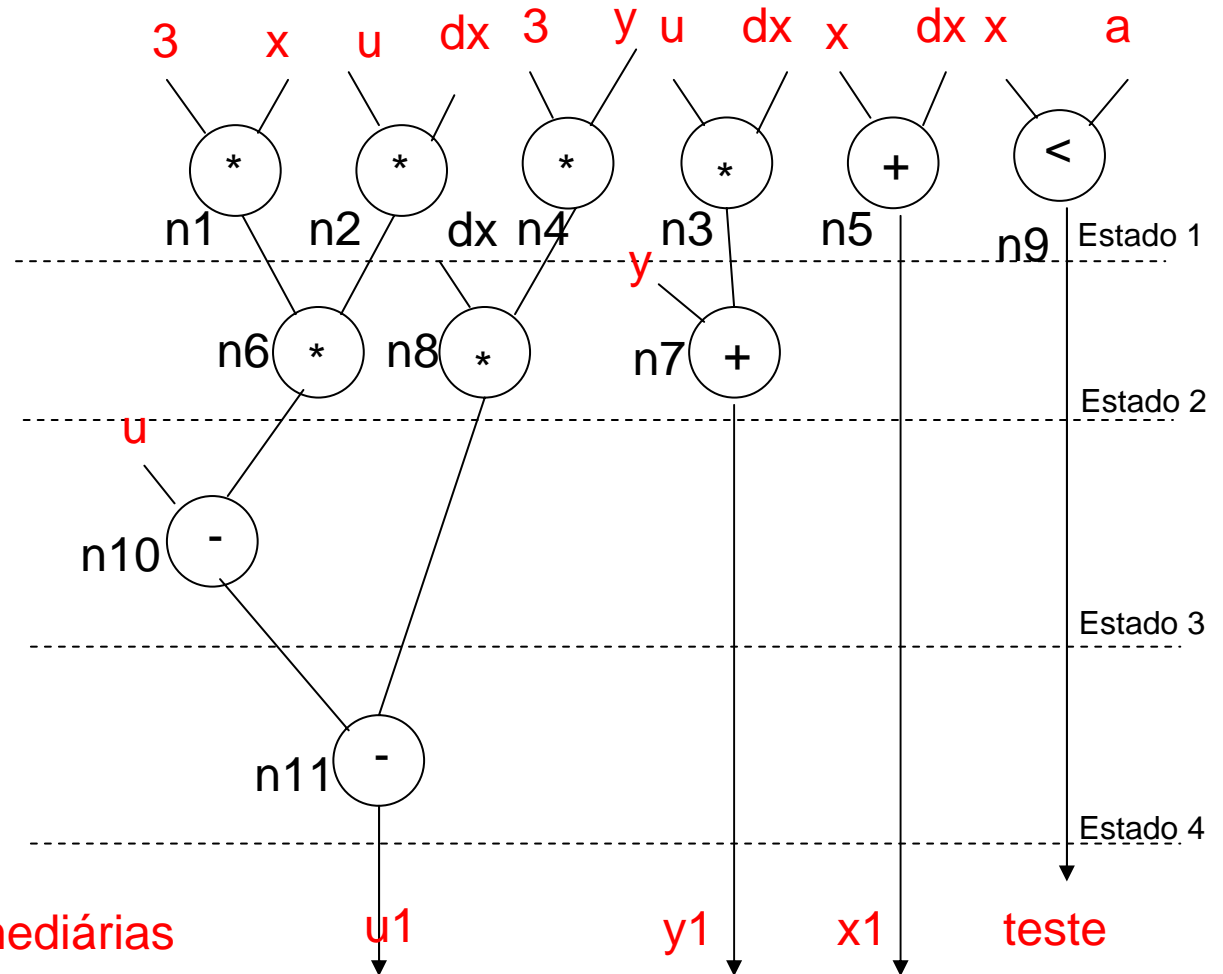

Necessita de variáveis intermediárias

Paralelismo dos Operadores

Sequencial (Recurso limitado)

- Definir a quantidade de hardware necessária para a execução da aplicação.

Opção 3:

Execução por estados


- 1 multiplicadores
- 1 somadores
- 1 subtrador
- 1 comparador

Atraso caminho crítico:

1 multiplicador


Tempo de execução: X ciclos

Ex: ? x 100ns = ? ns

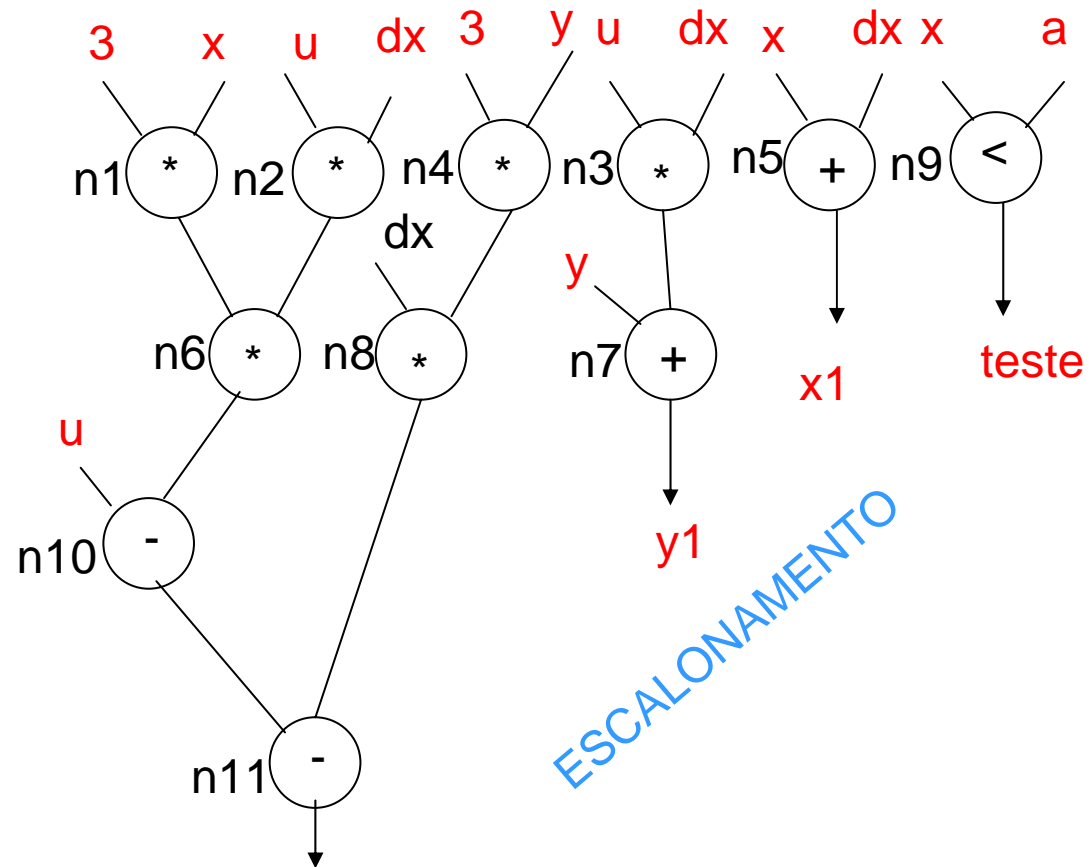


Otimizações

1 – Otimizar temos em comum

 

Algoritmos de Otimização

- ASAP (as soon as possible)

 

Estado 1: 3 multiplicadores, 1 somador e 1 comparador

Estado 2: 2 multiplicadores, 1 somador


Estado 3: 1 subtrator

Estado 4: 1 subtrator

Algoritmos de Otimização

- ALAP (as late as possible) 3 x u dx

 
Estado 1: 2 multiplicadores,
Estado 2: 2 multiplicadores,
Estado 3: 1 multiplicador e 1 subtrator
Estado 4: 1 subtrator, 2 somadores, 1 comparador



Algoritmos de Otimização

- ALAP (as late as possible) **3 x u dx**
melhorado

 Estado 1: 2 multiplicadores,
Estado 2: 2 multiplicadores,
Estado 3: 1 multiplicador e 1 subtrator e 1 somador
Estado 4: 1 subtrator, 1 somador, 1 comparador



Paralelismo dos Operadores

Puramente Combinacional

- Definir a quantidade de hardware necessária para a execução da aplicação.

Opção 1:


Tudo combinacional

- 5 multiplicadores
- 2 somadores
- 3 subtratores
- 1 comparador

Atraso caminho crítico:

2 multiplicadores + 2 subtratores

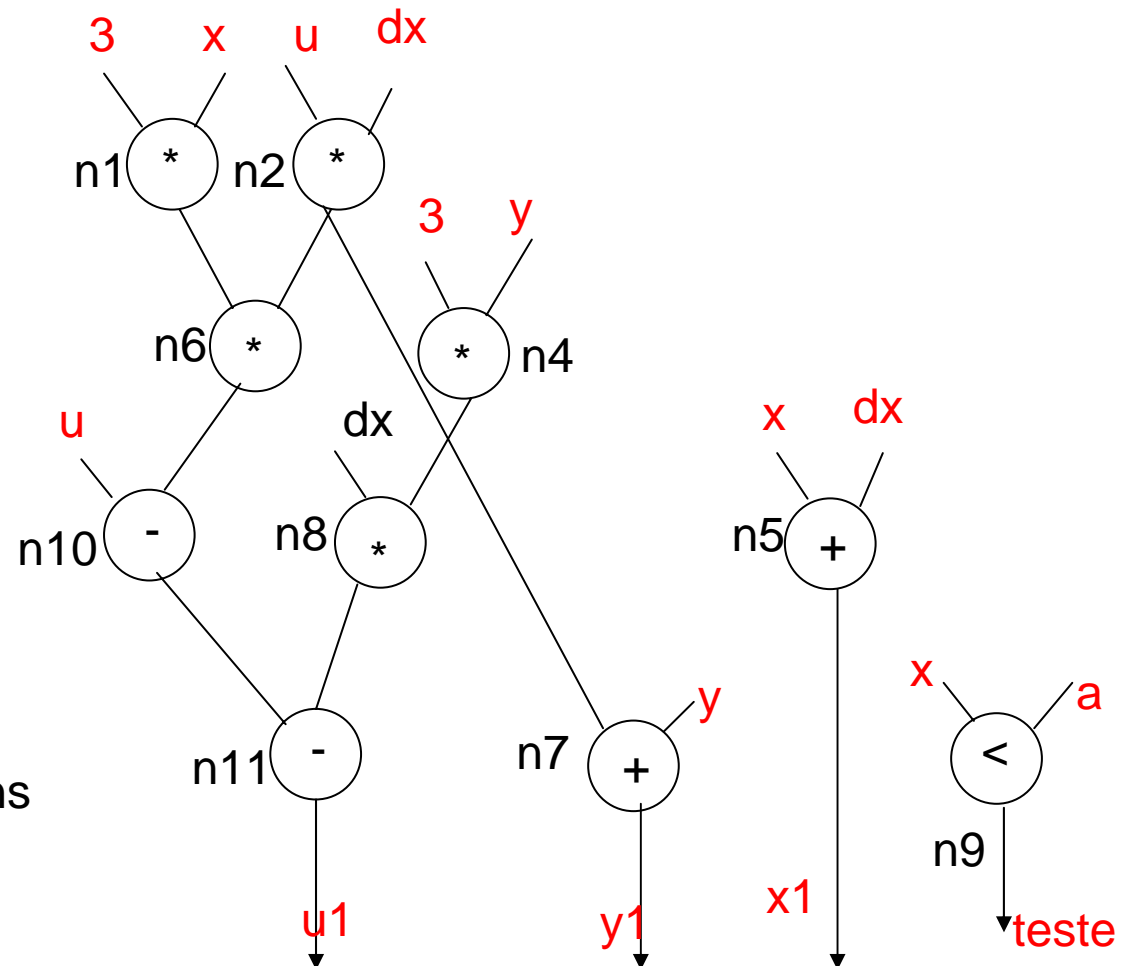Ex: $100\text{ns} + 100\text{ns} + 30\text{ns} + 30\text{ns}$
 $= 260\text{ns}$



Paralelismo dos Operadores

Sequencial (sem limite de recursos)

- Definir a quantidade de hardware necessária para a execução da aplicação.

Opção 2:

Execução por estados


- 2 multiplicadores
- 1 somadores
- 1 subtrador
- 1 comparador

Atraso caminho crítico:

1 multiplicador

Tempo de execução: 4 ciclos

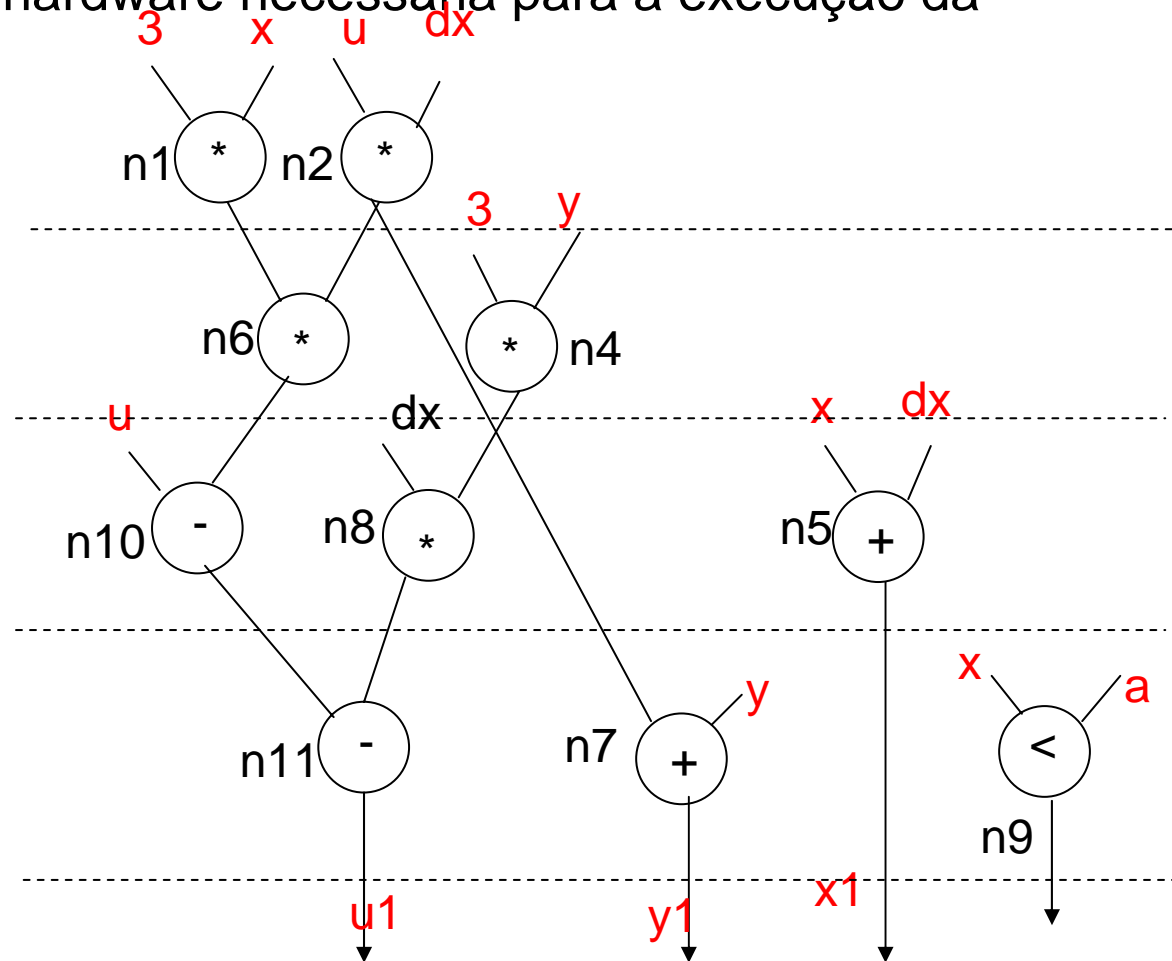Ex: $4 \times 100\text{ns} = 400\text{ns}$




Hardware necessário

Sequencial (sem limite de recursos)

Entradas dos multiplexadores

X, Y, U, dx, 3, m1, m2, s1, s2

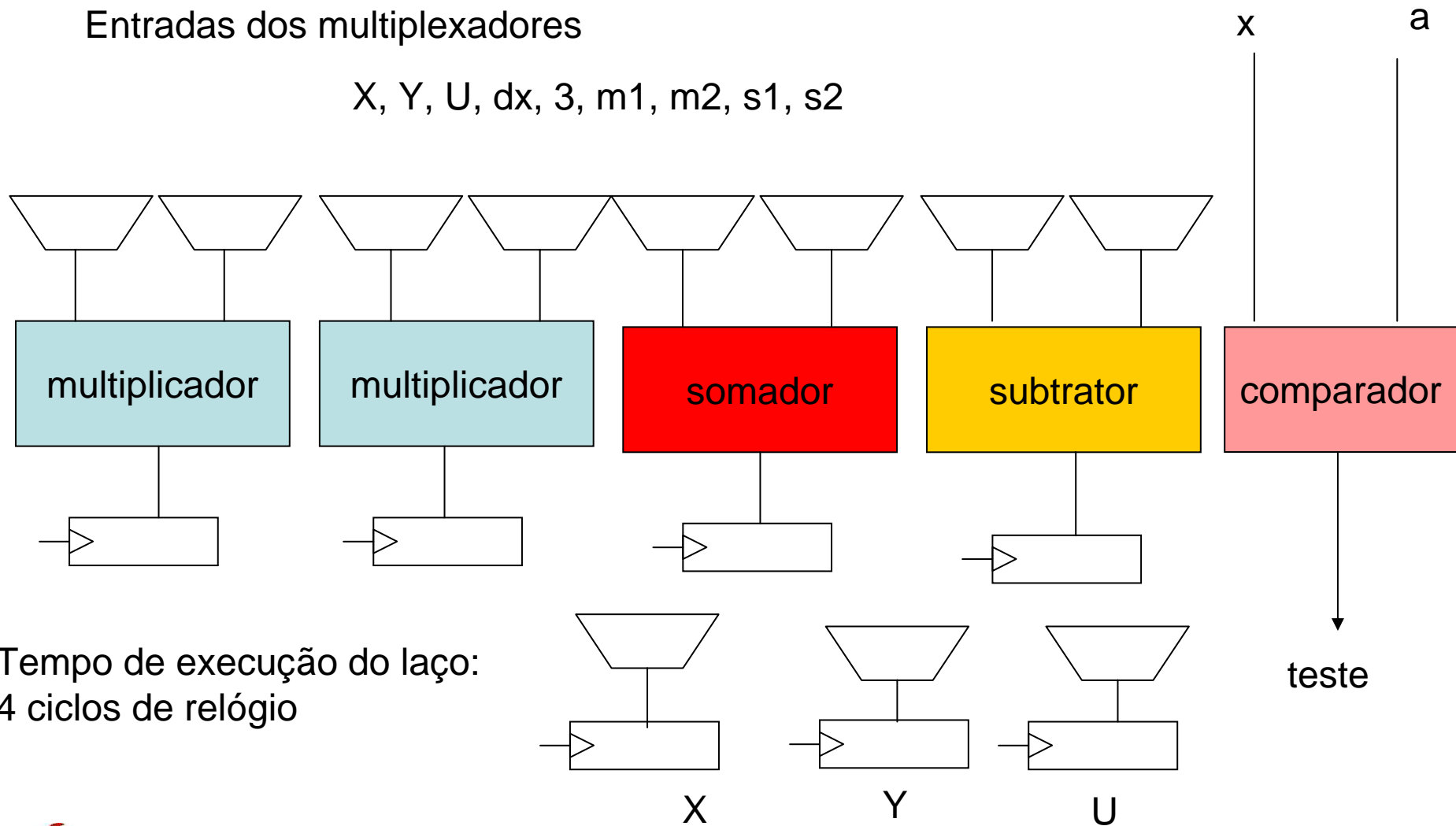

Tempo de execução do laço:
4 ciclos de relógio

Uso de Pipeline

Pipeline


Opção 3:
Pipeline

- 5 multiplicadores
- 2 somadores
- 3 subtradores
- 1 comparador


Atraso caminho crítico:
1 multiplicador

Tempo de execução: 1 ciclo,
Após o preenchimento do
pipeline que tem profundidade
4.

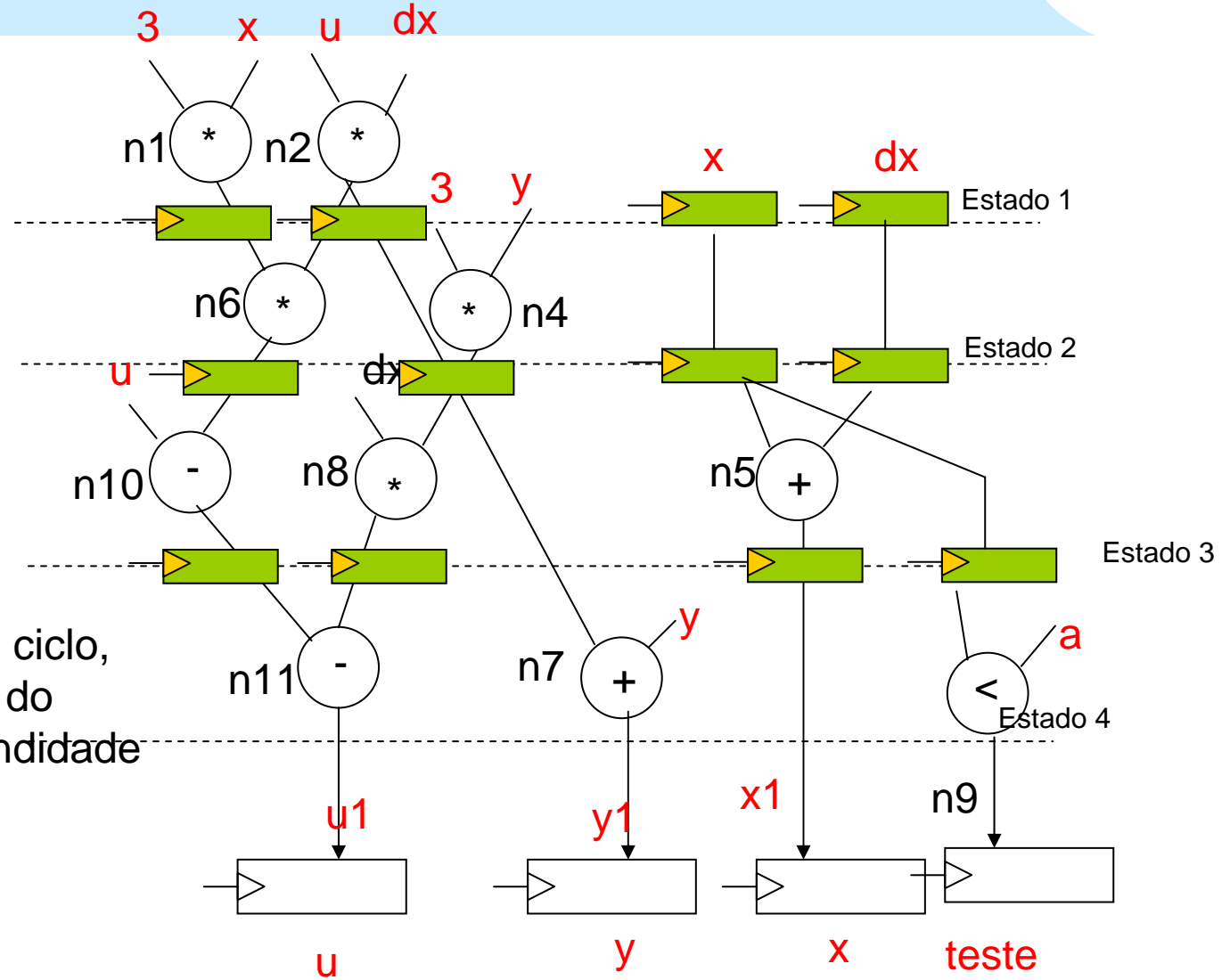
Ex: $1 \times 100 \text{ ns} = 100 \text{ ns}$




Pipeline

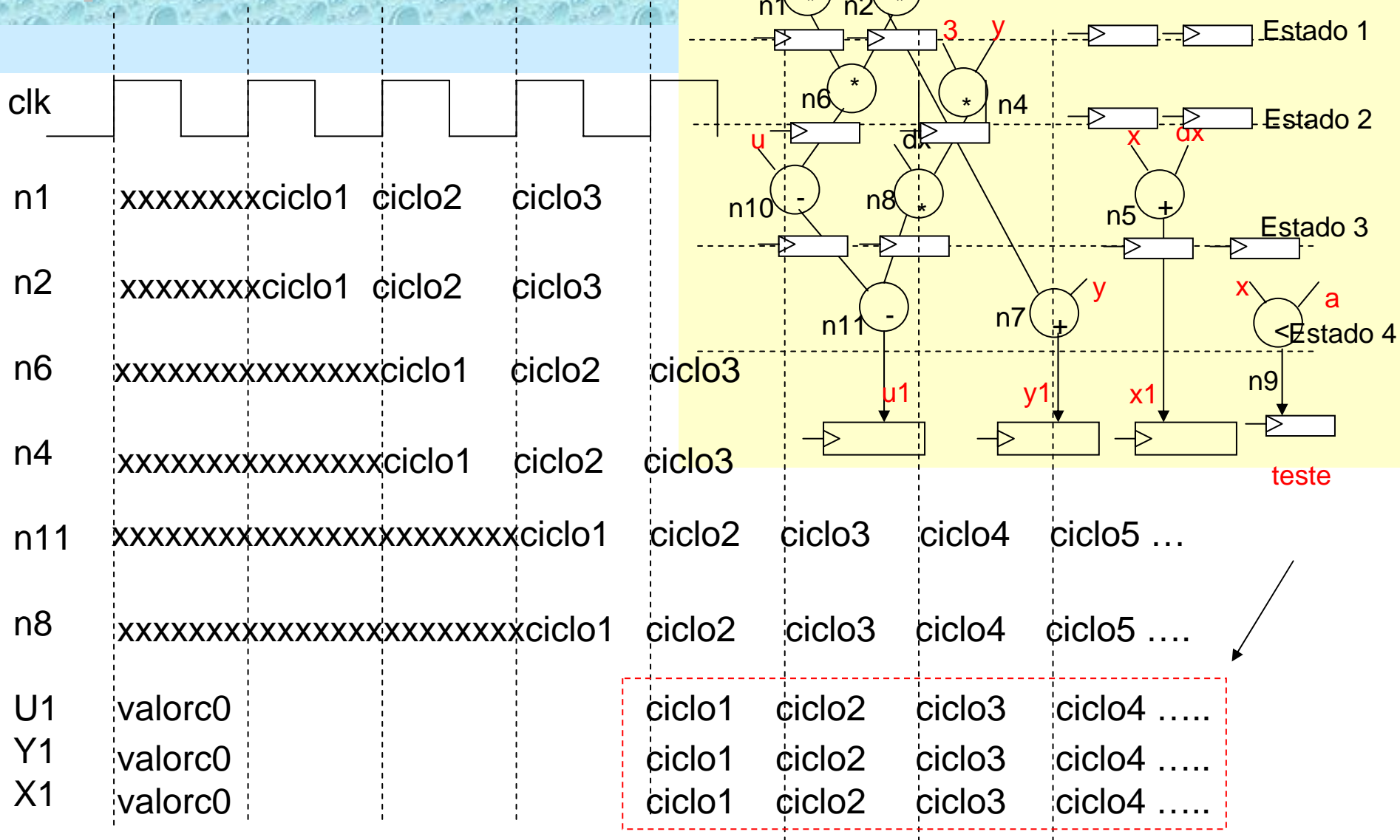


Pipeline

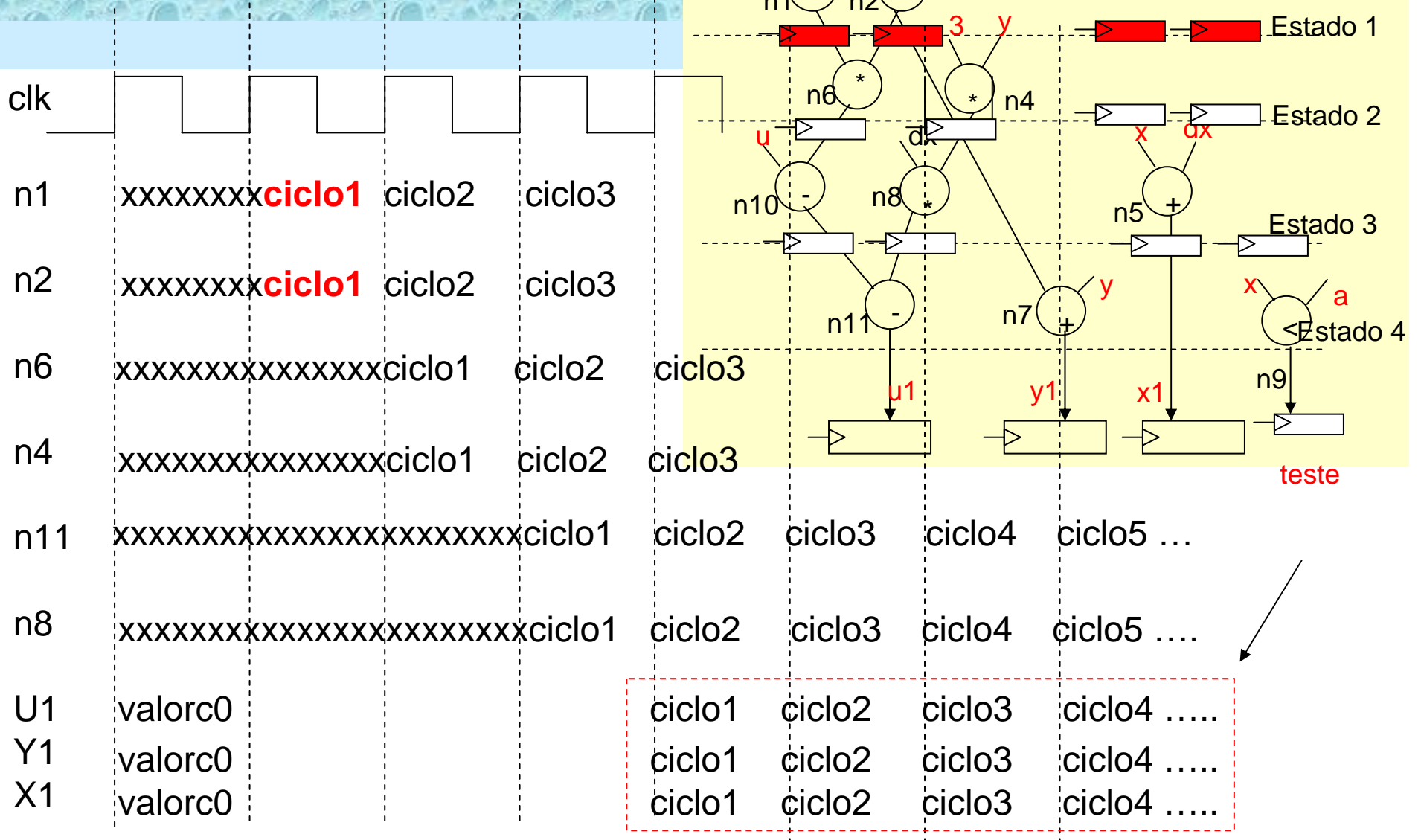


Pipeline

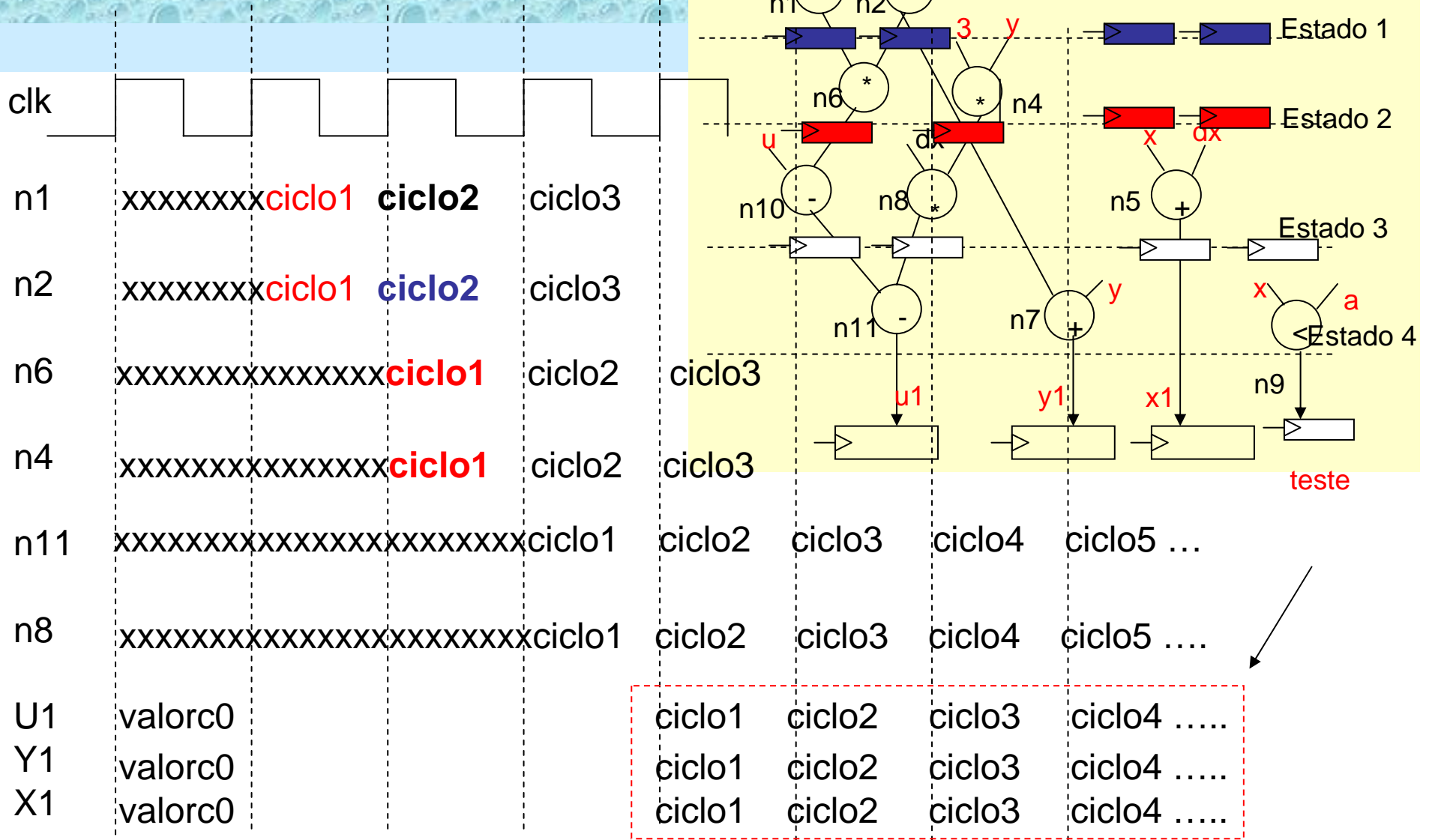

Pipeline

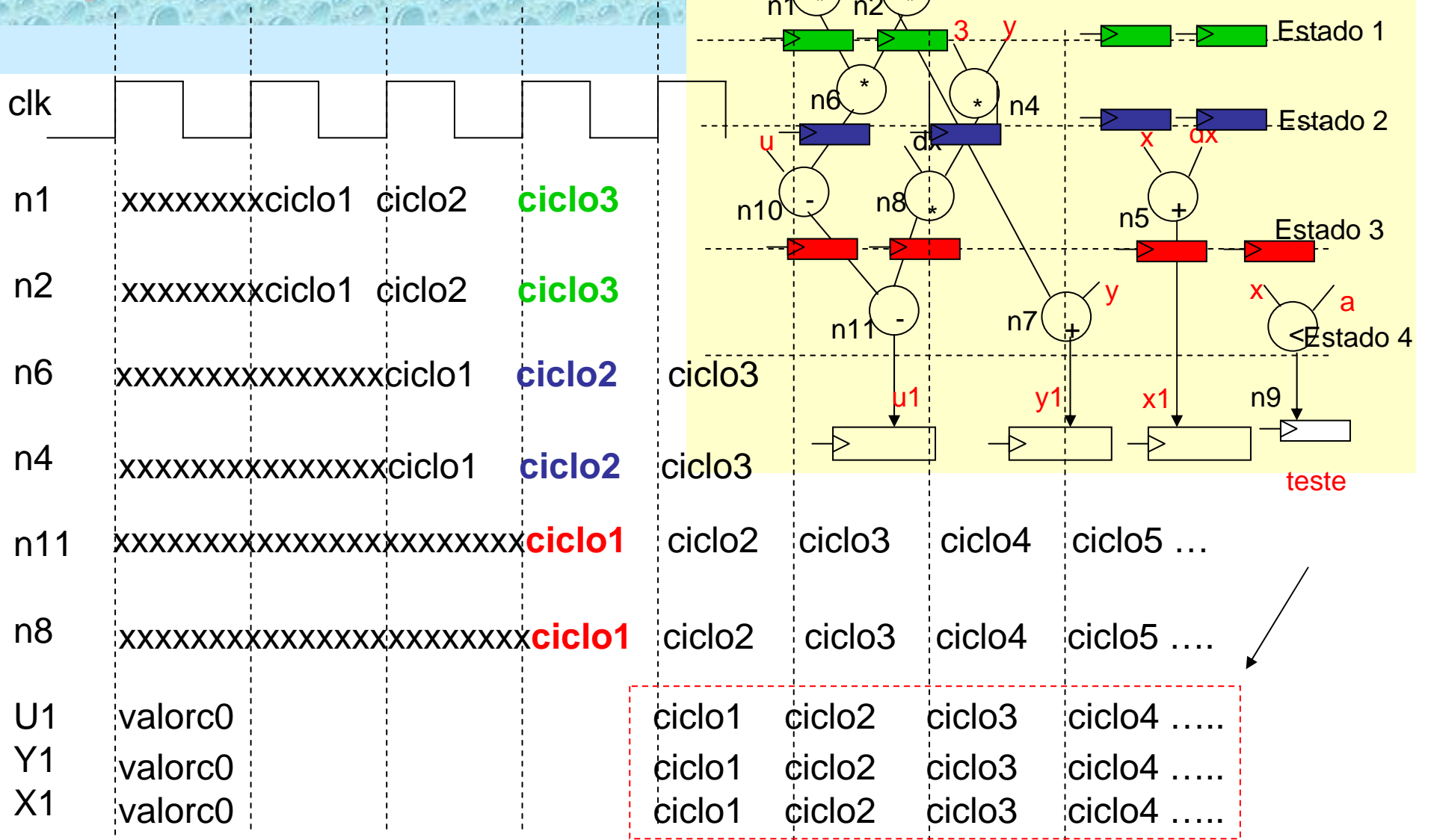

Pipeline

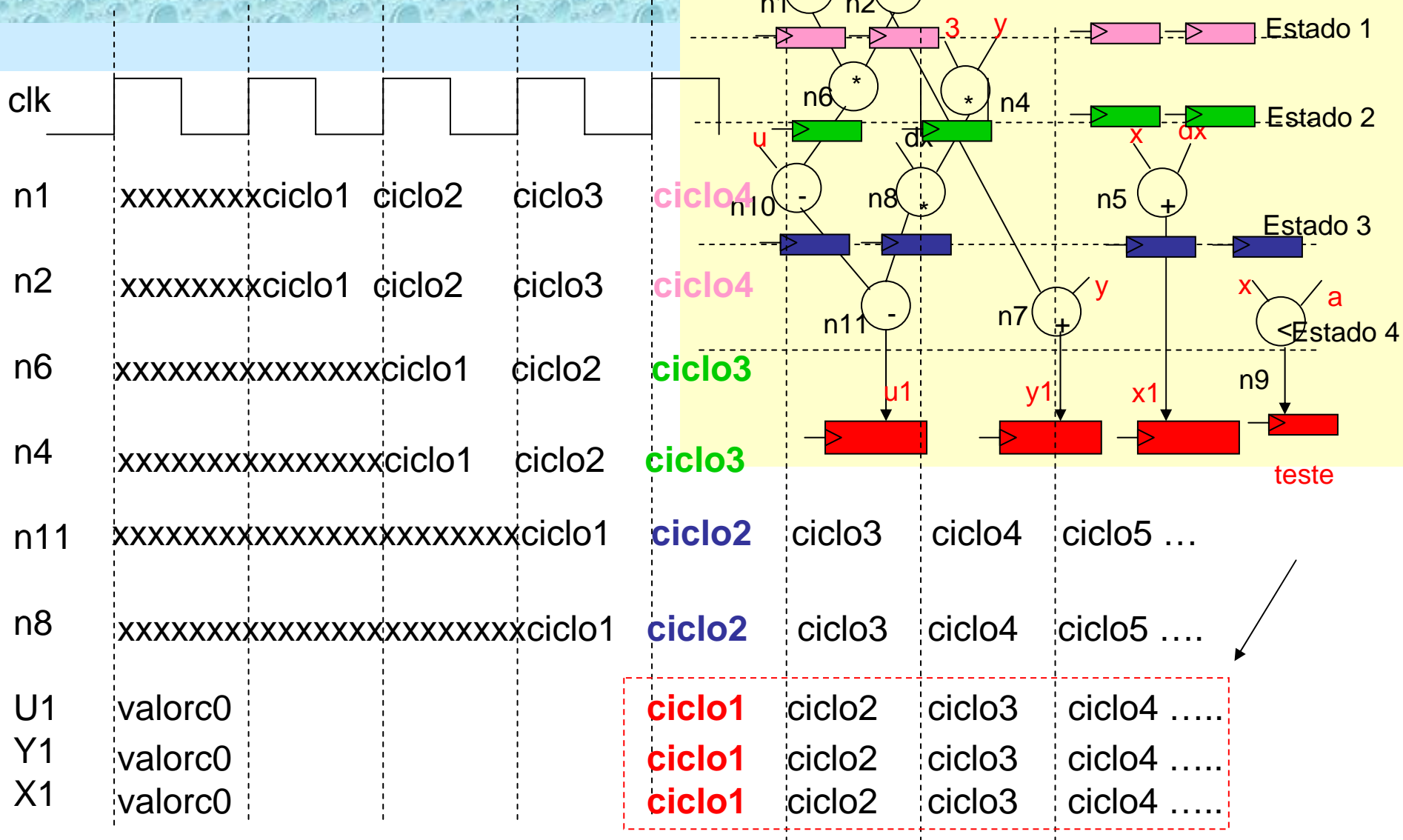


Comparação

Aula

	Combinacional	4 estados (PC-PO)	Pipeline
Area	5 multiplicadores 2 somadores 3 subtradores 1 comparador	2 multiplicadores 1 somadores 1 subtrador 1 comparador	5 multiplicadores 2 somadores 3 subtradores 1 comparador
Desempenho	Atraso de 2 multiplicadores + 2 subtradores	4 ciclos de Atraso 1 multiplicador	1 ciclo de Atraso de 1 multiplicador Latencia = 4.

 Exemplo

- Descrever em VHDL um multiplicador 4x4 com pipeline. E compare o desempenho sem e com pipeline.



Each row: n-bit adder with AND gates

