

INF01058

Circuitos Digitais

Circuitos Aritméticos
Somadores e Subtratores

UFRGS
INF
INSTITUTO DE INFORMÁTICA UFRGS

Aula 14

Circuitos Digitais

1. Meio Somador ou Half-Adder (soma 2 bits)

X	Y	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

$$S = \bar{X}Y + X\bar{Y} = X \oplus Y$$

$$C = X \cdot Y$$

Circuitos Digitais

2. Somador Completo ou Full-Adder (soma 3 bits)

X	Y	C _{in}	S	C _{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$S = \bar{X}\bar{Y}C_{in} + \bar{X}Y\bar{C}_{in} + X\bar{Y}\bar{C}_{in} + XYC_{in}$$

$$C_{out} = \bar{X}YC_{in} + X\bar{Y}C_{in} + XY\bar{C}_{in} + XYC_{in}$$

Circuitos Digitais

S	Y	C _{in}	00	01	11	10
X	0	0	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0	0

- não há aparentemente nenhuma minimização a fazer
- no entanto $S = X \oplus Y \oplus C_{in}$
- XOR é comutativo e associativo

C_{out}: Solução 1

Y	C _{in}	00	01	11	10
X	0	0	0	1	0
1	0	1	0	1	1

$$C_{out} = XY + XC_{in} + YC_{in}$$

$$= XY + C_{in}(X+Y)$$

Circuitos Digitais

C_{out}: Solução 2

Y	C _{in}	00	01	11	10
X	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	1

$$C_{out} = XY + C_{in}(X \oplus Y)$$

solução é preferível porque usa XOR também existente na expressão de S

- Para comprovar que as 2 soluções são equivalentes

$$C_{out} = XY + C_{in}(X \oplus Y)$$

- não é =1 se X=1 e Y=1, mas este caso já é coberto pelo 1º termo
- pode-se portanto reduzir X+Y para X⊕Y

$$C_{out} = XY + C_{in}(X+Y) \rightarrow \text{igual a 1 se } X=1, \text{ ou } Y=1, \text{ ou } X=1 \text{ e } Y=1$$

Circuitos Digitais

Circuito obtido a partir das expressões para S e C_{out}

UFRGS . inf **INF** CENTRO DE INFORMÁTICA
Circuitos Digitais

Se reconhece dois Half-Adders (HA's)

$S_1 = X \oplus Y$
 $C_1 = X \cdot Y$
 $S = S_2 = S_1 \oplus C_1$
 $C_2 = S_1 \cdot C_1$
 $C_{out} = C_1 + C_2$

UFRGS . inf **INF** CENTRO DE INFORMÁTICA
Circuitos Digitais

3. Somador de N Bits (Ripple Carry Adder)

4. Subtratores

Meio Subtrator (X - Y)

X	Y	D	B
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

D = Diferença
 B = Borrow
 $D = X \oplus Y$
 $B = \bar{X} \cdot Y$

UFRGS . inf **INF** CENTRO DE INFORMÁTICA
Circuitos Digitais

Subtrator Completo : X - Y

X	Y	B _{in}	D	B _{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

$D = X \oplus Y \oplus B_{in}$
 $B_{out} = \bar{X}YB_{in} + \bar{X}Y\bar{B}_{in} + \bar{X}YB_{in} + XYB_{in}$

X	YB _{in}			
	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	0	0	1	0

$B_{out} = \bar{X}Y + \bar{X}B_{in} + YB_{in}$
 $= \bar{X}Y + B_{in}(\bar{X} + Y)$

UFRGS . inf **INF** CENTRO DE INFORMÁTICA
Técnicas Digitais

5. Somador/Subtrator

Somador Completo

$S = X \oplus Y \oplus C_{in}$
 $C_{out} = XY + C_{in}(X \oplus Y)$

Subtrator Completo

$D = X \oplus Y \oplus B_{in}$
 $B_{out} = \bar{X}Y + \bar{X}B_{in} + YB_{in} = \bar{X}Y + B_{in}(\bar{X} + Y)$

UFRGS . inf **INF** CENTRO DE INFORMÁTICA
Circuitos Digitais

Pode-se fazer um subtrator usando-se um FA (Full Adder) com:

- entrada Y invertida
- $C_{in} = 1$

Isto corresponde a $X + (\bar{Y} + 1) = X - Y$ 2's de Y

UFRGS . inf **INF** CENTRO DE INFORMÁTICA
Circuitos Digitais

Somador / Subtrator

$M = 1$ SUBTR.
 $M = 0$ SOMA

Circuitos Digitais

6. Somador usando apenas Meio-Somadores (HAs)

$(A + B = S)$

A	⇒	a3	a2	a1	a0
B	⇒	b3	b2	b1	b0
		<hr/>			
s4(Cout)		s3	s2	s1	s0

Circuitos Digitais

7. Somador com Carry Look-Ahead (vai-um antecipado)

Problema com Somador "Ripple Carry" e com o somador usando HAs:
 - tempo de propagação do último carry-out (último 'vai-um')

p.ex.

$$\begin{array}{r} 1\ 1\ 1\ 1 \\ +\ 0\ 0\ 0\ 1 \\ \hline 1\ 0\ 0\ 0\ 0 \end{array}$$

- Existe um carry em cada estágio
- Bits de carry e soma do último estágio só estão disponíveis após os tempos de propagação dos estágios anteriores

Circuitos Digitais

Alternativa 1

- Calcular cada S_i diretamente em função de $X_i, Y_i, X_{i-1}, Y_{i-1}, \dots$
 - construir tabela-verdade
 - implementar circuito com lógica de 2 níveis

p.ex. soma com 2 estágios

X_0	Y_0	X_1	Y_1	S_1
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	1	1	0	1
:	:	:	:	:

Vantagem: Tempo de propagação só de 2 portas
 Desvantagem: Equações muito grandes quando N é grande
 Exige muitas portas, com muitas entradas

Circuitos Digitais

Alternativa 2

Um estágio causa carry se

a) gerar um carry, pois $X_i = 1$ e $Y_i = 1$ $G_i = X_i \cdot Y_i$

OU

b) propagar um carry vindo do estágio anterior $P_i = X_i \oplus Y_i$

$C_i = 1$ e $(X_i = 1 \text{ OU } Y_i = 1)$

mas não ambos, pois então recai-se no caso a

Unidade Somadora

Circuitos Digitais

- Expandindo as Equações para Geração de Carry :
 - P/ Carry Look-ahead de 1, 2 e 3 estágios

$$C_1 = G_0 + P_0 C_0$$

$$C_2 = G_1 + P_1 C_1 = G_1 + P_1 (G_0 + P_0 C_0)$$

$$C_3 = G_2 + P_2 C_2 = G_2 + P_2 (G_1 + P_1 (G_0 + P_0 C_0))$$

$$= G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_0$$

ou seja

$$C_3 = 1 \text{ se}$$

- for gerado carry no estágio 2 (G_2), ou
- for propagado carry pelo estágio 2, gerado no estágio 1 ($P_2 G_1$), ou
- for propagado carry pelos estágios 1 e 2, gerado no estágio 0 ($P_2 P_1 G_0$), ou
- for propagado o carry C_0 (entrada) pelos estágios 0, 1 e 2 ($P_2 P_1 P_0 C_0$)


Circuitos Digitais

Rede Lógica para o Carry Look-ahead de 3 estágios

- Analisando o tempo de propagação:
 - C_i em cada estágio tem tempo de propagação de 3 portas
 - C_i em cada estágio não depende de C_{i-1}
 - C_i é calculado em função de $A_i, B_i, A_{i-1}, B_{i-1}, \dots$ e C_{i-3}
 - S_i em cada estágio tem tempo de propagação de 4 portas
- Número de Entradas nas portas AND ou OR (ou NAND ou NOR):
 - Para N-estágios de Look-Ahead \rightarrow Portas de N+1 Entradas! (atraso)

Solução intermediária (Com Carry Look-ahead de 4 estágios)

 - por exemplo supondo um somador de 16 bits



- dentro de cada somador de 4 bits as equações não crescem demais
 - gasto moderado de portas e entradas
- tempo de propagação = 4 x tempo de um somador com carry antecipado