




UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL  
INSTITUTO DE INFORMATICA

## LISTA DE EXERCÍCIOS DE SISTEMAS DIGITAIS

Prof. Fernanda Gusmão de Lima Kastensmidt  
E Marcelo Porto (aluno mestrado PPGC)
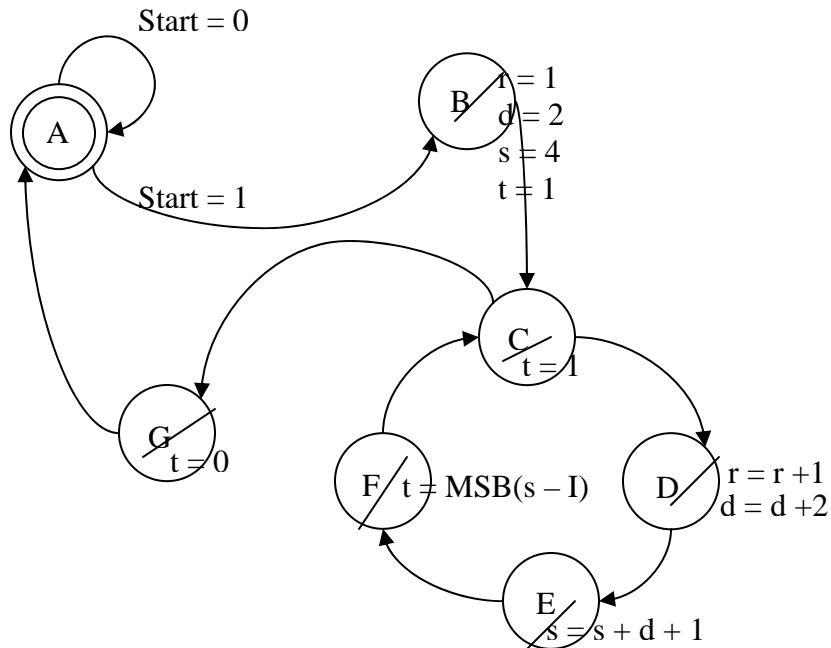
### **Descreva em VHDL, simule no simulador logico e sintetize usando uma ferramenta de CAD para FPGA :**

- 1- Um multiplexador 8-1 de 16 bits.
- 2- Um demultiplexador 1-8 16bits.
- 3- Um somador carry look ahead de 4 bits usando componentes de somador de 1 bit
- 4- Um buffer ping-pong de 8 bits.
- 5- Um código que calcule o MDC para elementos de entrada de 4 bits.
- 6- Uma ULA de 8 bits com as seguintes operações:
  - saída =  $A + B$
  - saída =  $A - B$
  - saída =  $A \text{ or } B$
  - saída =  $A \text{ and } B$
  - saída =  $A \text{ xor } B$
  - saída =  $\text{inv}(A)$  inverte o valor de A
  - saída = 0 (coloca zero na saída)
- 7- Descreva uma parte operativa para a máquina de estados abaixo, com um operador para cada registrador. Esta máquina de estados descreve os passos do algoritmo do cálculo da raiz quadrada, onde r,d,s e t são sinais internos e I é o sinal de entrada (número que se deseja obter a raiz). Ao final do processo o sinal r possui o resultado da raiz para a entrada I.




- 8- Descreva um código VHDL que represente a máquina de estados do exercício 7, gerando todos os sinais de controle necessários para a parte operativa descrita no exercício 7.
- 9- Desenvolva uma segunda arquitetura para o exercício 7 utilizando apenas 1 operador (somador/subtrator), visando redução da utilização de recursos. Analise os resultados de síntese gerados pela ferramenta e compare os resultados.
- 10- Um contador de 16 bits UP/Down com reset, e carga paralela.
- 11- Um registrador de 8 bits com deslocamento para esquerda, direita, hold e carga paralela.
- 12- Conversor BCD para 7 segmentos
 
### Agora alguns exercicios de Projeto

**13-** Projete um sistema digital baseado em parte de controle e parte operativa capaz de calcular a média de temperatura de uma câmara frigorífica com 4 sensores instalados. Cada sensor informa a temperatura medida em 5 bits. A temperatura medida pelos sensores é transmitida a entrada do sistema  $T_{5-1}$  de forma serial como mostra o diagrama de tempos a baixo. Note que de quatro em quatro pulsos de relógio deve haver uma nova média de temperatura na saída  $S_{5-1}$  do sistema.

A câmara pode operar em temperaturas positivas e negativas, representadas em complemento de 2.



Pede-se:

- descrição do algoritmo em alto nível
- alocação de registradores
- parte de controle implementada através de diagramas de estados
- parte operativa implementada através de um datapath com transferência entre registradores baseada em multiplexadores


**14:** Projete uma máquina de estados finitos (FSM) que detecte a seqüência “1011” na entrada A. Toda a vez que ocorrer essa seqüência, a saída T, que controla o acendimento de uma lâmpada, deve permanecer em “1” por dois ciclos de relógio e após retornar a “0”.

Pede-se:

- Desenhe o diagrama de estados da máquina projetada.
- A máquina implementada é de Mealy ou de Moore? Explique.  
\_\_\_\_\_
- Quantos flip-flops são necessários para a implementação dessa máquina de estados em um circuito digital?  
\_\_\_\_\_

**15:** Projete um bloco de controle (represente na forma de diagrama de estados) que realize a seguinte operação no datapath a seguir:


$$S = A \cdot X^2 + B \cdot X + C$$

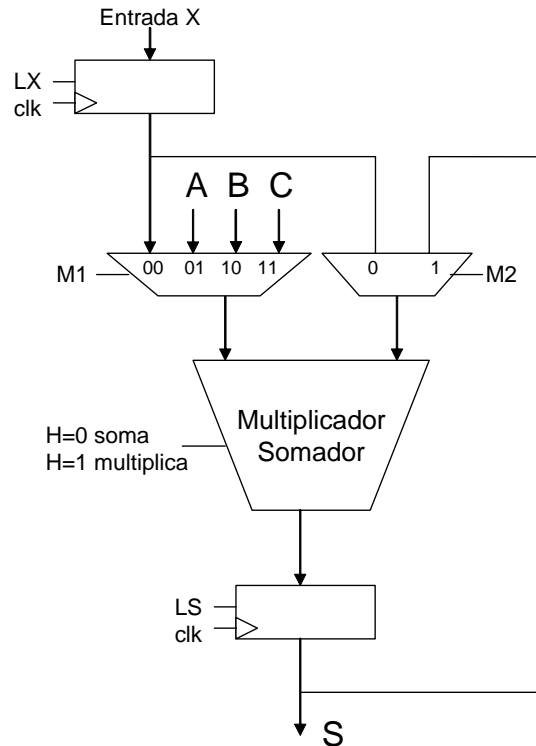

16: Dada as funções  $F(x) = A \cdot x^2 + B$ , e  $G(x) = C \cdot x + A$ , pede-se:

- Projete um bloco de controle para a seguinte parte operativa a fim de determinar para um dado valor de  $x$ , se  $F(x)$  é maior, igual ou menor a  $G(x)$  e indique quantos ciclos de relógio são necessários para obter a resposta. (2 pontos)
- Redesenhe uma nova parte operativa, mudando os recursos, a fim de aumentar o desempenho, ou seja, diminuir o numero de estados da parte de controle. Explique as principais mudanças na parte operativa e indique o numero de ciclos de relógio necessário para obter a resposta neste novo caso. Não é preciso refazer o bloco de controle. (1 ponto)
- Determine a freqüência máxima de operação deste sistema digital com base nos atrasos presentes na tabela a seguir. Os atrasos referentes ao flip-flop valem tanto para os flip-flops que guardam os estados na parte de controle como para os registradores da parte operativa. (1 ponto)

|   |       |
|---|-------|
| Tempo de propagação do flip-flop                | 3 ns  |
| Tempo de propagação da função de saída (PC->PO) | 10 ns |
| Tempo de propagação do mux                      | 15 ns |
| Tempo de propagação multiplicador/somador       | 25 ns |
| Tempo de propagação do comparador               | 22 ns |
| Tempo de propagação da função de próximo estado | 8 ns  |
| Tempo de setup do flip-flop                     | 1 ns  |

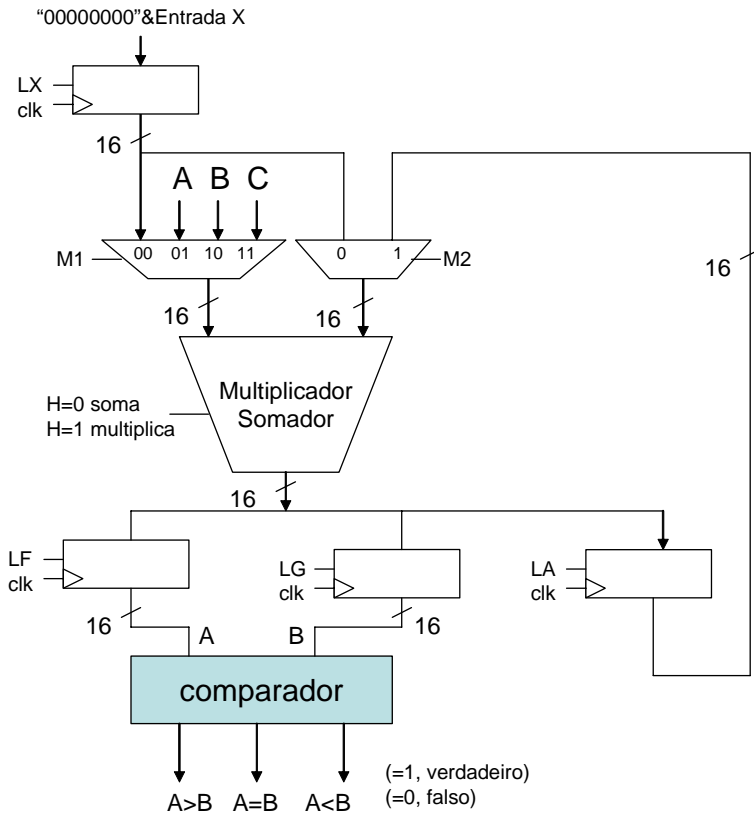

## Respostas:

### Exercício 1:

---

Library ieee;

Use ieee.std\_logic\_1164.all;

ENTITY Mux8 IS

PORT(

Sel : In std\_logic\_vector(2 downto 0);

A0, A1, A2, A3 : In std\_logic\_vector(15 downto 0);

A4, A5, A6, A7 : In std\_logic\_vector(15 downto 0);

output : Out std\_logic\_vector(15 downto 0)

);

END Mux8;

ARCHITECTURE behavior OF Mux8 IS

BEGIN

PROCESS (Sel, A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7)

BEGIN

case Sel is

when "000" => output <= A0;

when "001" => output <= A1;

when "010" => output <= A2;

when "011" => output <= A3;

when "100" => output <= A4;

when "101" => output <= A5;

when "110" => output <= A6;

when "111" => output <= A7;

when others =>

end case;

END PROCESS;

END behavior;

---

## Exercício 2:

-----  
Library ieee;

Use ieee.std\_logic\_1164.all;

ENTITY Dmux8 IS

PORT(

Sel : In std\_logic\_vector(2 downto 0);

S : In std\_logic\_vector(15 downto 0);

output0, output1, output2, output3 : Out std\_logic\_vector(15 downto 0)

);

END Dmux8;

ARCHITECTURE behavior OF Dmux8 IS

BEGIN

output0 <= S WHEN sel = "000";

output1 <= S WHEN sel = "001";

output2 <= S WHEN sel = "010";

output3 <= S WHEN sel = "011";

output4 <= S WHEN sel = "100";

output5 <= S WHEN sel = "101";

output6 <= S WHEN sel = "110";

output7 <= S WHEN sel = "111";

END behavior;

-----

### Exercício 3:

---

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity add4cla is
    port ( cin          : in std_logic;
          input0       : in std_logic_vector(3 downto 0);
          input1       : in std_logic_vector(3 downto 0);
          output       : out std_logic_vector(3 downto 0);
          gen          : out std_logic;
          prop         : out std_logic
    );
end add4cla;
architecture behavior of add4cla is

    signal c0, c1, c2 : std_logic;
    signal p, g : std_logic_vector(3 downto 0);

begin

    output(0) <= p(0) xor cin;
    output(1) <= p(1) xor c0;
    output(2) <= p(2) xor c1;
    output(3) <= p(3) xor c2;

    p(0) <= input0(0) xor input1(0);
    p(1) <= input0(1) xor input1(1);
    p(2) <= input0(2) xor input1(2);
    p(3) <= input0(3) xor input1(3);

    g(0) <= input0(0) and input1(0);
    g(1) <= input0(1) and input1(1);
    g(2) <= input0(2) and input1(2);
    g(3) <= input0(3) and input1(3);

    c0 <= g(0) or (p(0) and cin);
    c1 <= g(1) or (p(1) and g(0)) or (p(1) and p(0) and cin);
    c2 <= g(2) or (p(2) and g(1)) or (p(2) and p(1) and g(0)) or (p(2) and p(1) and p(0) and cin);

    prop <= p(0) and p(1) and p(2) and p(3);
    gen <= g(3) or (p(3) and g(2)) or (p(3) and p(2) and g(1)) or (p(3) and p(2) and p(1) and g(0));

end behavior;
```

#### Exercício 4:

---

```
Library ieee;  
Use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY ping_pong IS  
  PORT(  
    clk: In std_logic;  
    En : In std_logic;  
    Ain : In std_logic_vector(15 downto 0);  
  
    A0, A1, A2, A3 : Out std_logic_vector(15 downto 0);  
    A4, A5, A6, A7 : Out std_logic_vector(15 downto 0);  
    A8, A9, A10, A11 : Out std_logic_vector(15 downto 0);  
    A12, A13, A14, A15 : Out std_logic_vector(15 downto 0)  
  
  );  
END ping_pong;
```

```
ARCHITECTURE behavior OF ping_pong IS
```

```
  signal Aa0, Aa1, Aa2, Aa3, Aa4, Aa5, Aa6, Aa7, Aa8, Aa9, Aa10, Aa11, Aa12, Aa13,  
  Aa14, Aa15 : std_logic_vector(15 downto 0);  
  signal Ab0, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8, Ab9, Ab10, Ab11, Ab12,  
  Ab13, Ab14, Ab15 : std_logic_vector(15 downto 0);
```

```
BEGIN
```

```
  PROCESS (clk)
```

```
  BEGIN
```

```
    if (clk'event and clk = '1') then
```

```
      Aa1 <= Aa2;  
      Aa2 <= Aa3;  
      Aa3 <= Aa4;  
      Aa4 <= Aa5;  
      Aa5 <= Aa6;  
      Aa6 <= Aa7;  
      Aa7 <= Aa8;  
      Aa8 <= Aa9;  
      Aa9 <= Aa10;  
      Aa10 <= Aa11;  
      Aa11 <= Aa12;  
      Aa12 <= Aa13;
```

```
Aa13 <= Aa14;
Aa14 <= Aa15;
Aa15 <= Ain;
if (en = '1') then
  Ab0 <= Aa1;
  Ab1 <= Aa2;
  Ab2 <= Aa3;
  Ab3 <= Aa4;
  Ab4 <= Aa5;
  Ab5 <= Aa6;
  Ab6 <= Aa7;
  Ab7 <= Aa8;
  Ab8 <= Aa9;
  Ab9 <= Aa10;
  Ab10 <= Aa11;
  Ab11 <= Aa12;
  Ab12 <= Aa13;
  Ab13 <= Aa14;
  Ab14 <= Aa15;
  Ab15 <= Ain;
end if;
end if;
```

END PROCESS;

```
A0 <= Ab0;
A1 <= Ab1;
A2 <= Ab2;
A3 <= Ab3;
A4 <= Ab4;
A5 <= Ab5;
A6 <= Ab6;
A7 <= Ab7;
A8 <= Ab8;
A9 <= Ab9;
A10 <= Ab10;
A11 <= Ab11;
A12 <= Ab12;
A13 <= Ab13;
A14 <= Ab14;
A15 <= Ab15;
```

END behavior;

---

## Exercício 5:

---

```
Library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;
```

```
ENTITY mdc_outro IS
  PORT(
    clk, start, reset: in std_logic;
    x, y: in std_logic_vector(3 downto 0);
    p: out std_logic;
    mdc: out std_logic_vector(3 downto 0)
  );
END mdc_outro;
```

```
ARCHITECTURE behavior OF mdc_outro IS
```

```
  signal a, b: std_logic_vector(3 downto 0);
  BEGIN
```

```
  process (clk)
  begin
    if (reset='1' or start='1') then
      p<='0';
      mdc<="0000";
    elsif (a=b) then
      p<='1';
      mdc<=a;
    end if;
  end process;
```

```
  process (a, b, clk, start, reset)
  begin
    if (reset='0') then
      if (clk'event and clk='1') then
        if (start='1') then
          a<=x;
          b<=y;
        end if;
        if (a < b) then
          b<=b-a;
        elsif (a > b) then
          a<=a-b;
        end if;
      end if;
    end if;
```

end if;  
end process;

END behavior;

-----

### Exercício 6:

---

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_unsigned.all;

ENTITY ULA IS
PORT (
    s : IN STD_LOGIC_VECTOR (2 DOWNTO 0);
    A, B : IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
    F : OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0)
);
END ULA;

ARCHITECTURE comportamento OF ULA IS

BEGIN

PROCESS (op, A, B)
BEGIN
    CASE op IS
        WHEN "000" => F <= "0000";
        WHEN "001" => F <= A + B;
        WHEN "010" => F <= A - B;
        WHEN "011" => F <= A or B;
        WHEN "100" => F <= A and B;
        WHEN "101" => F <= A xor B;
        WHEN "110" => F <= not(A);
        WHEN OTHERS => F <= "1111";
    END CASE;
END PROCESS;
END comportamento;
```

---

### Exercício 7/8:

```
-----  
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use IEEE.std_logic_unsigned.all;  
  
entity Raiz_V1S is  
    --generic (N : positive:= 8); -- valor padrão  
    port(  
        clk, start: in std_logic;  
  
        I: in std_logic_vector(15 downto 0);  
  
        pronto: out std_logic;  
        Result: out std_logic_vector(7 downto 0)  
  
    );  
end Raiz_V1S;  
  
architecture behavior of Raiz_V1S is  
  
    signal t,p, Mux_t : std_logic;  
    type tipo_estado is (A, B, C, Di, E, F, G);  
    signal estado_atual, proximo_estado: tipo_estado;  
    signal SelMuxr,SelMuxd,SelMuxs, SelMuxt: std_logic_vector(1 downto 0);  
    signal r, Mux_r: std_logic_vector(7 downto 0);  
    signal t_tmp,d,s, Mux_d, Mux_s: std_logic_vector(15 downto 0);  
  
begin  
  
    ----- Parte Operativa -----  
    ----- r -----  
    process(clk)  
    begin  
        if(clk'event AND clk = '1') then  
            --r <= Mux_r;  
            with SelMux select  
                Mux_r <= "00000001" when "00",  
                Mux_r <= r when "01",  
                Mux_r <= r +1 when "10",  
                unaffected when others;  
            end if;  
        end process;  
  
    -----  
  
    ----- d -----
```

```

process(SelMuxd, d)
begin
    case SelMuxd is
        when "00" => Mux_d <= "0000000000000010";
        when "01" => Mux_d <= d;
        when "10" => Mux_d <= d + 2;
        when others =>
    end case;
end process;

```

```

process(clk)
begin
    if(clk'event AND clk = '1') then
        d <= Mux_d;
    end if;
end process;

```

```

----- s -----
process(SelMuxs, s, d)
begin
    case SelMuxs is
        when "00" => Mux_s <= "00000000000000100";
        when "01" => Mux_s <= s;
        when "10" => Mux_s <= s + d + 1;
        when others =>
    end case;
end process;

```

```

process(clk)
begin
    if(clk'event AND clk = '1') then
        s <= Mux_s;
    end if;
end process;

```

```

----- t -----
t_tmp <= s - I;

```

```

process(clk)
begin
    if(clk'event AND clk = '1') then
        t <= Mux_t;
    end if;
end process;

```

```

        end if;
    end process;

    process(SelMuxt, t_tmp, t)
    begin
        case SelMuxt is
            when "00" => Mux_t <= '1';
            when "01" => Mux_t <= t;
            when "10" => Mux_t <= t_tmp(15);
            when others =>
        end case;
    end process;

```

```

-----

result <= r;
pronto <= p;

```

----- Parte de Controle -----

```

----- Maquina de estado -----
process(clk, proximo_estado)
begin
    if(clk'event and clk = '1') then
        estado_atual <= proximo_estado;
    end if;
end process;

```

```

process(estado_atual, start, t)
begin
    case estado_atual is

        when A => if(start = '0') then
            proximo_estado <= A;
        elsif(start = '1') then
            proximo_estado <= B;
        end if;

        when B => SelMuxr <= "00";
            SelMuxd <= "00";
            SelMuxs <= "00";
            SelMuxt <= "00";
            p <= '0';
            proximo_estado <= C;

        when C => if(t='0') then

```

```

        proximo_estado <= G;
    elsif(t = '1') then
        proximo_estado <= Di;
    end if;

    when Di => SelMuxr <= "10";
        SelMuxd <= "10";
        SelMuxs <= "01";
        SelMuxt <= "01";
        proximo_estado <= E;

    when E => SelMuxr <= "01";
        SelMuxd <= "01";
        SelMuxs <= "10";
        SelMuxt <= "01";
        proximo_estado <= F;

    when F => SelMuxr <= "01";
        SelMuxd <= "01";
        SelMuxs <= "01";
        SelMuxt <= "10";
        proximo_estado <= C;

    when G => p <= '1';
        proximo_estado <= A;
    end case;
end process;
-----

end behavior;
-----

```