INF01058

Circuitos Digitais


Resumo Parasitas RC em Portas CMOS Alta Impedância



Aula 4a



Portas Lógicas (revisão ...)

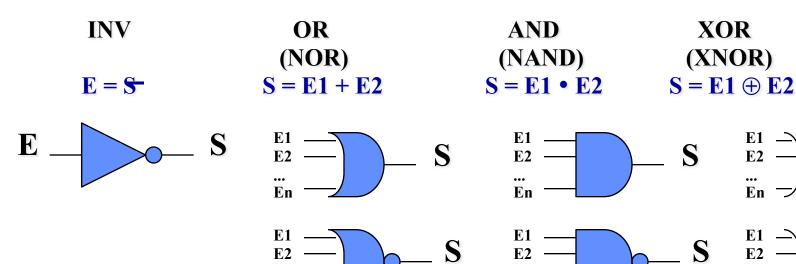

\mathbf{E}	INV
0	1
1	0
'	


... En


E 1	E2	AND	NAND	OR	NOR	XOR	XNOR
0	0	0	1	0	1	0	1
0	1	0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0	1	0
1	1	1	0	1	0	0	1
				l			


... En




Transistores PMOS e NMOS (revisão ...)

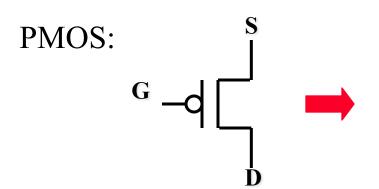

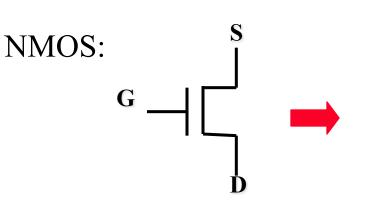


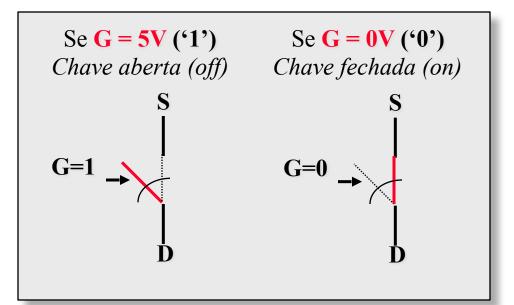


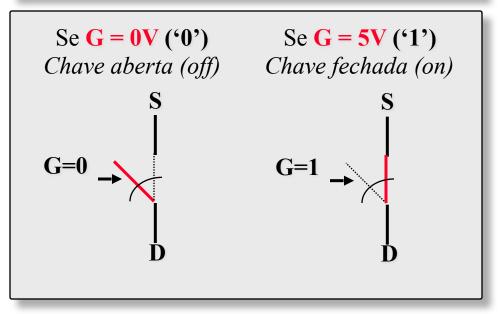



Porta Lógica CMOS (revisão)

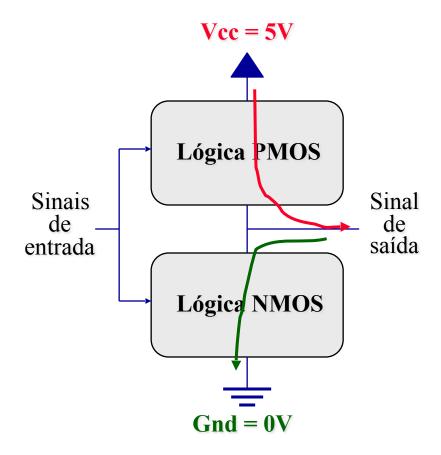


 




Resistência (R)
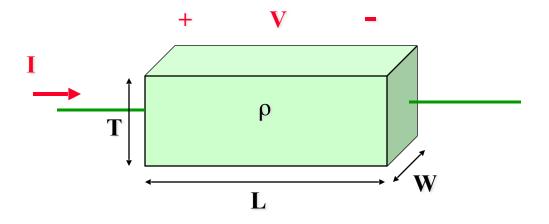
$$\mathbf{R} = \rho \cdot \frac{L}{W \cdot T}$$




Lei de Ohm:


$$R = V / I$$

 



Resistência de Canal do Transistor

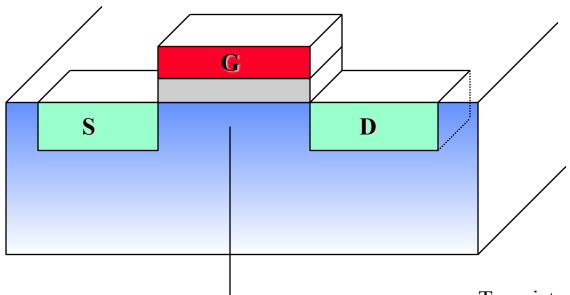

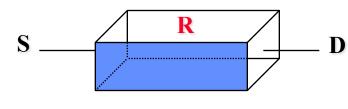



canal do transistor

- Transistor não é 'chave ideal'.
- Canal do transistor ⇒ resistência
- Transistor conduzindo: resistência pequena ($R \Rightarrow 0$)
- Transistor 'cortado': resistência muito alta $(R \Rightarrow \infty)$




Inversor CMOS: (resistência parasita)

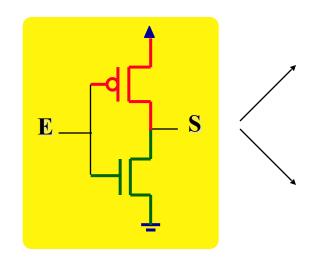

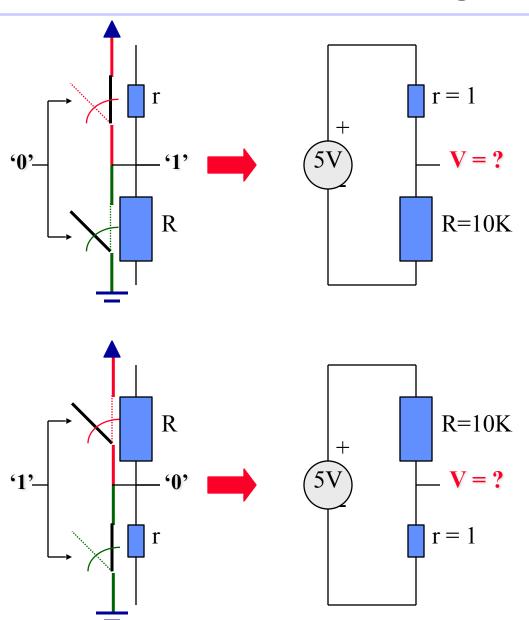





Capacitância (C)

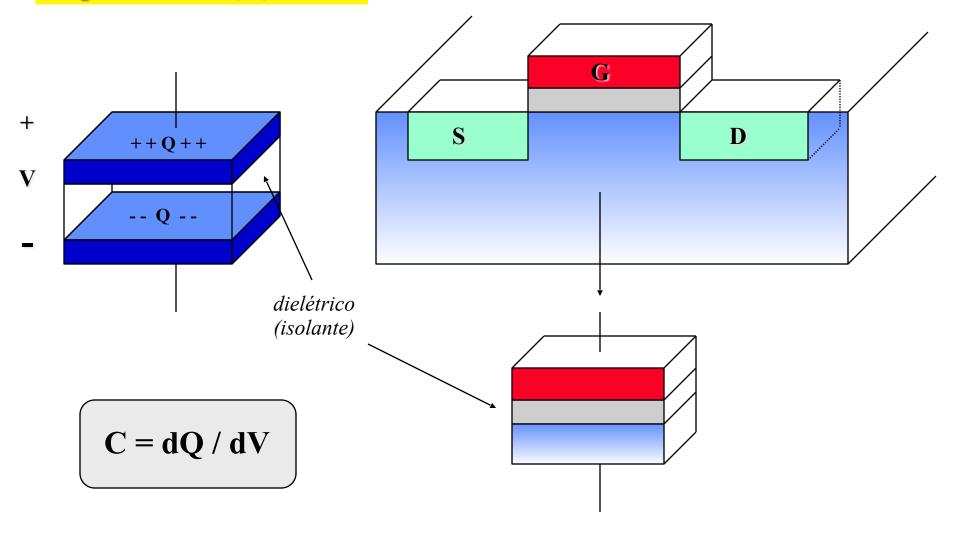




Inversor CMOS: (capacitância parasita)

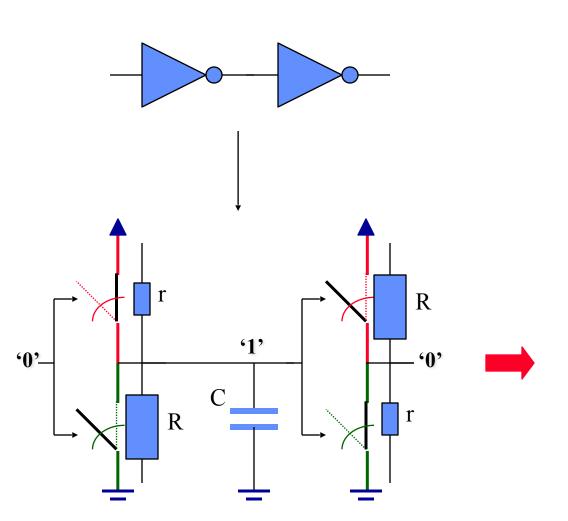

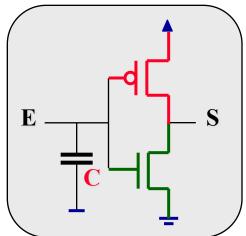


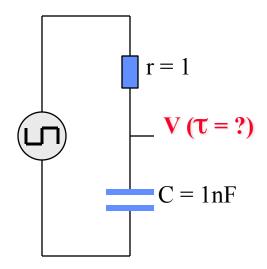




Consumo (Dissipação de Potência)

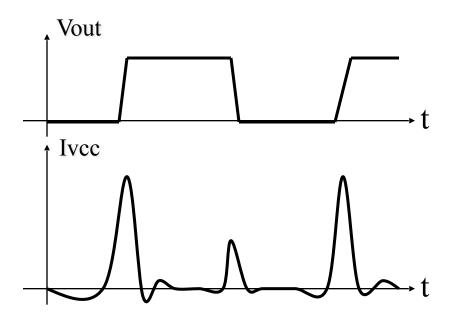- Corrente de Carga: Iout
- Corrente de Curto-Circuito: Icc
- consumo estático : antigamente ≈ 0
- consumo dinâmico (transição) = Iout + Icc
- consumo total = estático + dinâmico




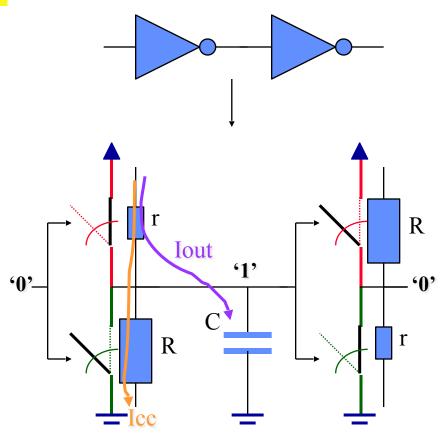


* A variação de W e L afeta o tempo de transição dos sinais e o consumo da porta lógica.




Dimensionamento do Transistor MOS

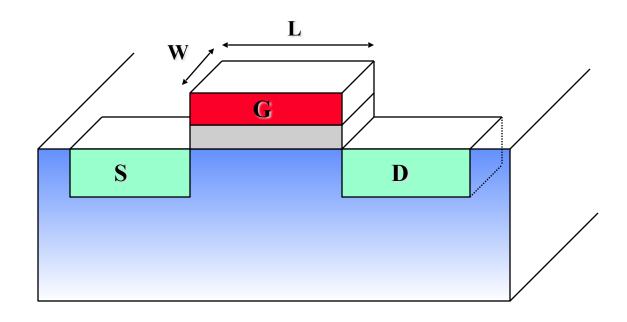

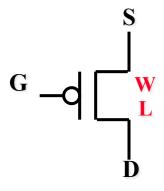

Análise de 'r' ('on') e C:

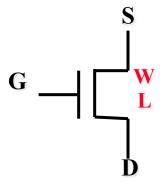
- W \uparrow : $r \downarrow e C \uparrow$
- L \uparrow : r \uparrow e C \uparrow







Alta Impedância (Z)


Inversor Tri-State (INVTR)

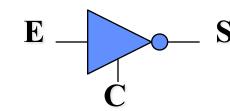

E	C	C	S
0	0	1	Z
1	0	1	Z
0	1	0	1
1	1	0	0

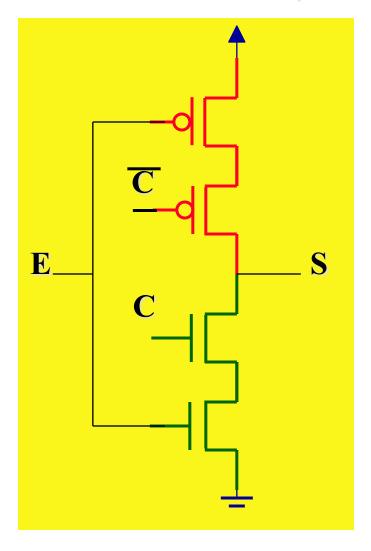

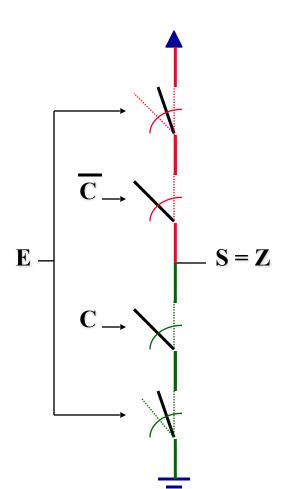

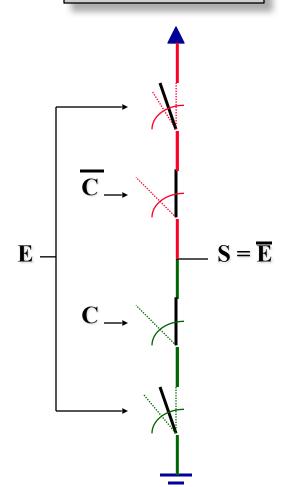


ou

ou




Outra opção... (controle negado)

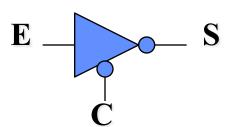

E	C	S
0	0	1
1	0	0
0	1	Z
1	1	Z

 $\begin{array}{c|c}
C & S \\
\hline
0 & E \\
1 & Z
\end{array}$


Buffer Tri-State (**BUFTR**)

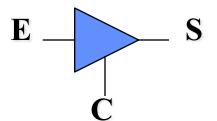



<u> </u>
0
1
Z
Z

 $\begin{array}{c|c} C & S \\ \hline 0 & Z \\ 1 & E \end{array}$

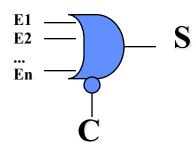* PODE-SE PENSAR EM QUALQUER PORTA LÓGICA COM SAÍDA TRI-STATE OU ALTA-IMPEDÂNCIA (Z) !!!



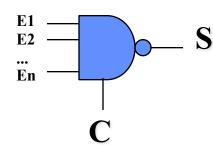


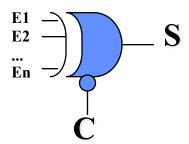




Uso de Porta Tri-State...

* NÃO É PERMITIDO EM CMOS:

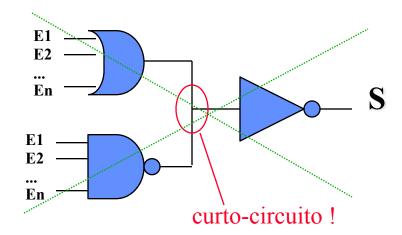

* CORRETO:

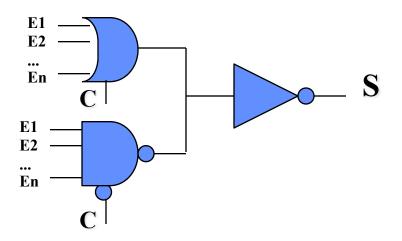

* BARRAMENTO DE SINAIS :

